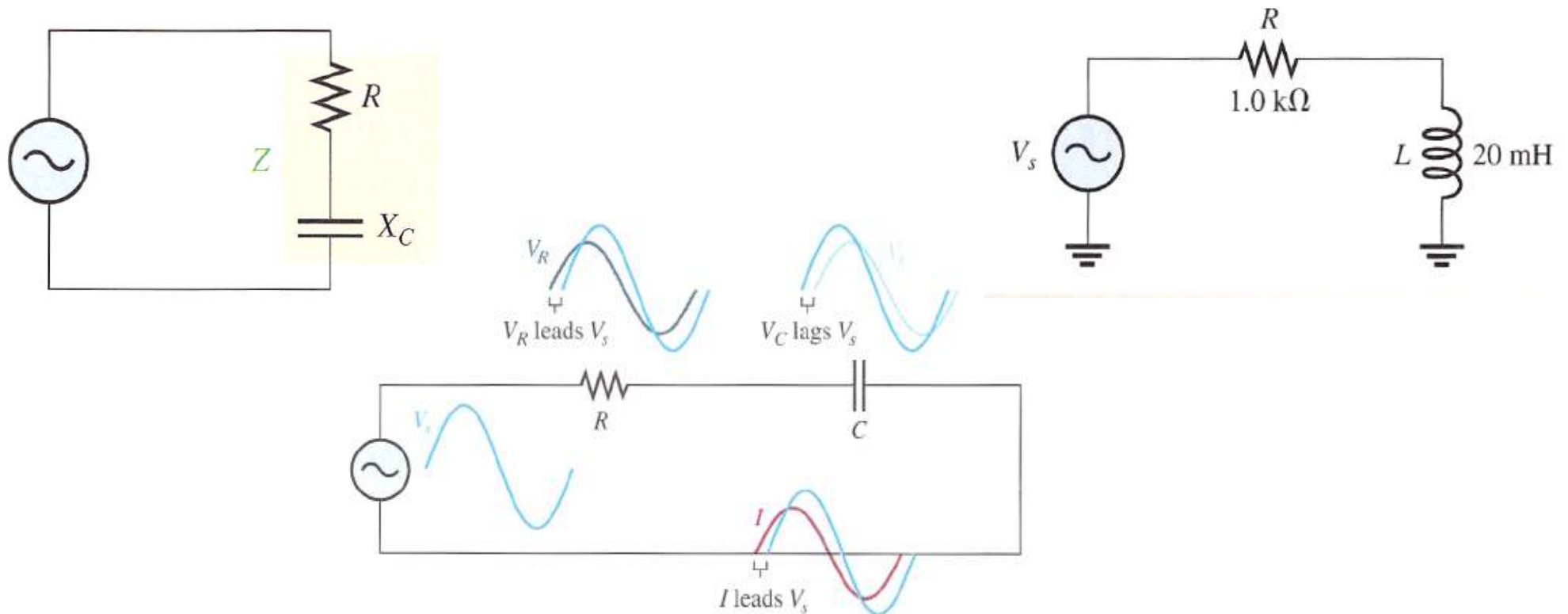


# Electricidade

## Capítulo 7.3. Circuitos em AC




**Pedro Guimarães . 2010. [psg@isep.ipp.pt](mailto:psg@isep.ipp.pt)**

# Fundamentos de circuitos AC
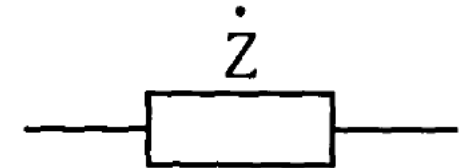
## — Impedância

▪ A impedância  $Z$ , em ohm ( $\Omega$ ) é um número complexo que caracteriza um dispositivo ou circuito e reflecte:


- A **oposição total** que ela impõe à **passagem de corrente alternada**
- **Desfasamento** total entre a **tensão e a corrente**.



▪ A impedância  $Z$ , é composta por uma componente real denominada **resistência  $R$**  e uma componente imaginária denominada **reactância  $X$** .

$$\dot{Z} = R + jX \quad (\text{forma rectangular})$$
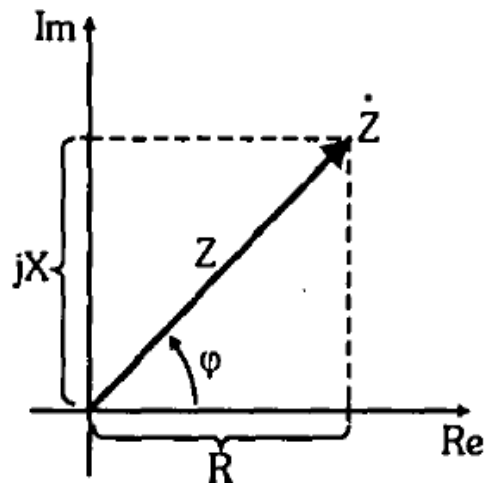
$$\dot{Z} = Z \angle \varphi \quad (\text{forma polar})$$




$$\dot{Z} = \sqrt{R^2 + X^2} \Rightarrow \text{Módulo da impedância } \dot{Z}$$

$$\varphi = \arctg \frac{X}{R} \Rightarrow \text{Fase da impedância } \dot{Z}$$


$$R = Z \cdot \cos \varphi \quad \text{e} \quad X = Z \cdot \sin \varphi$$

## ■ Circuitos RC

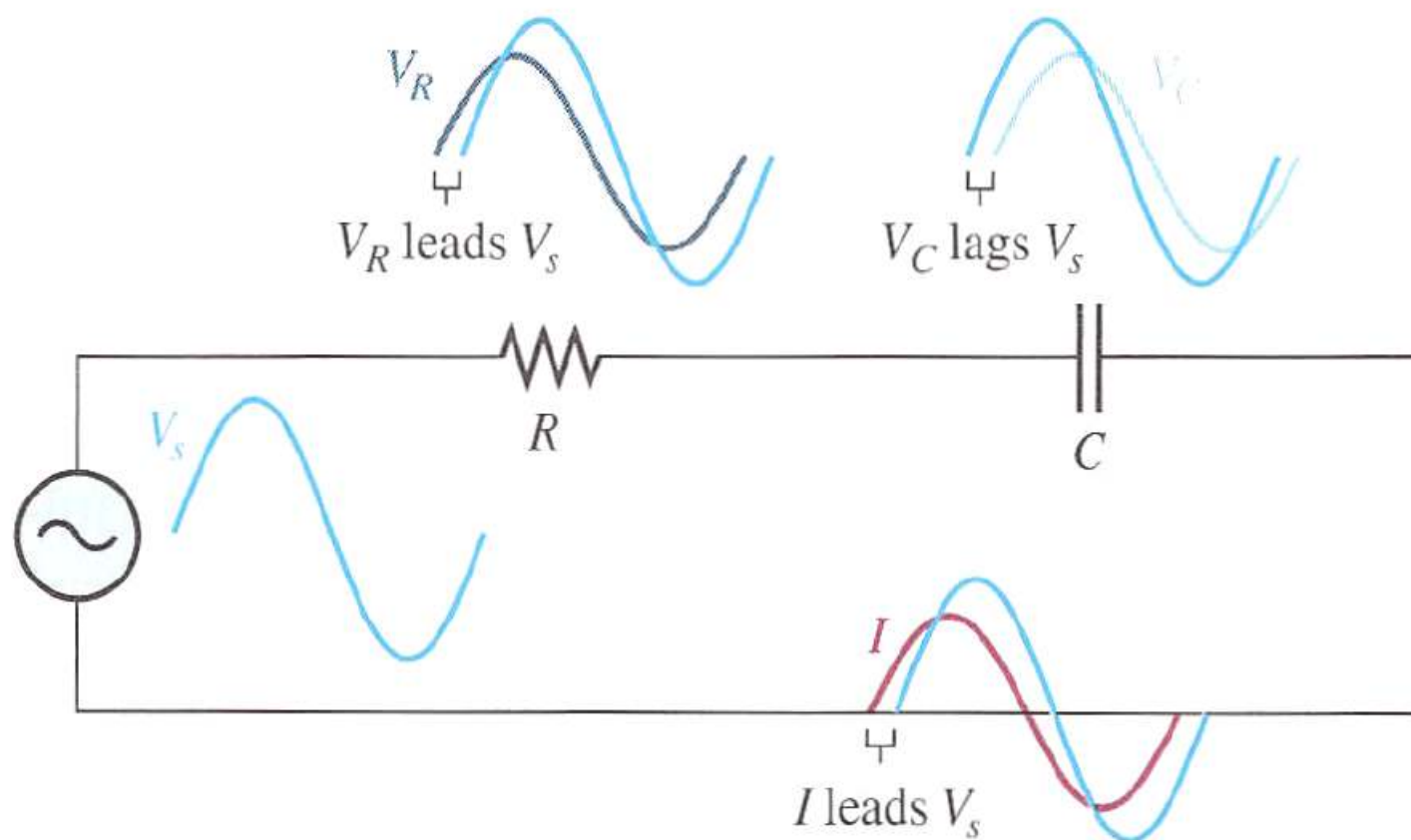


## ▪ Circuitos RC Série

### — Impedância


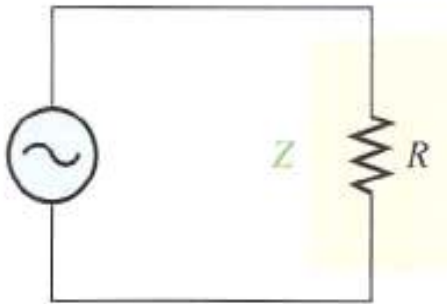


$$\dot{Z} = R$$

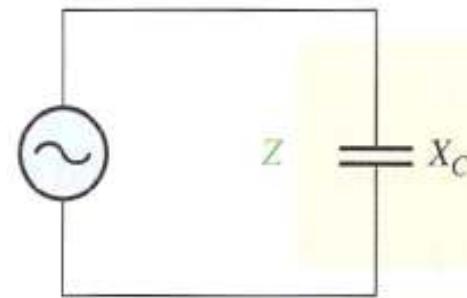

$$\dot{Z} = -jX_C$$

### — Impedância de um circuito RC série

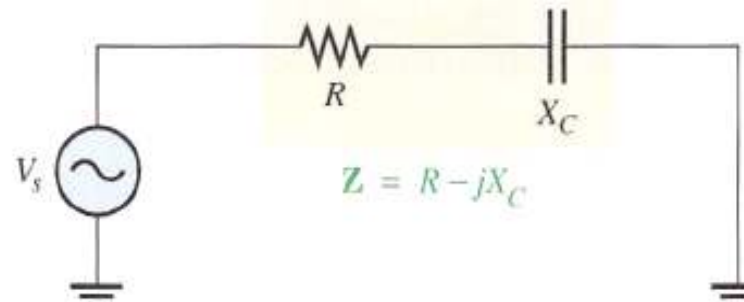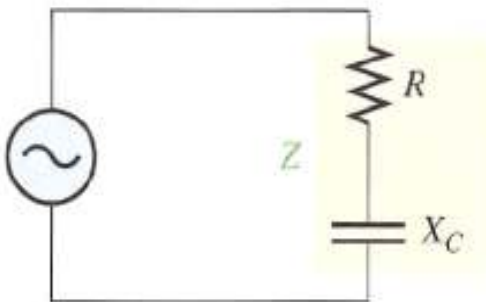

$$\dot{Z} = R - jX_C$$


## ■ Circuitos RC Série

### — Lei de Ohm

$$\dot{V} = \dot{I} \cdot \dot{Z}$$

$$\dot{I} = \frac{\dot{V}}{\dot{Z}}$$

$$\dot{Z} = \frac{\dot{V}}{\dot{I}}$$

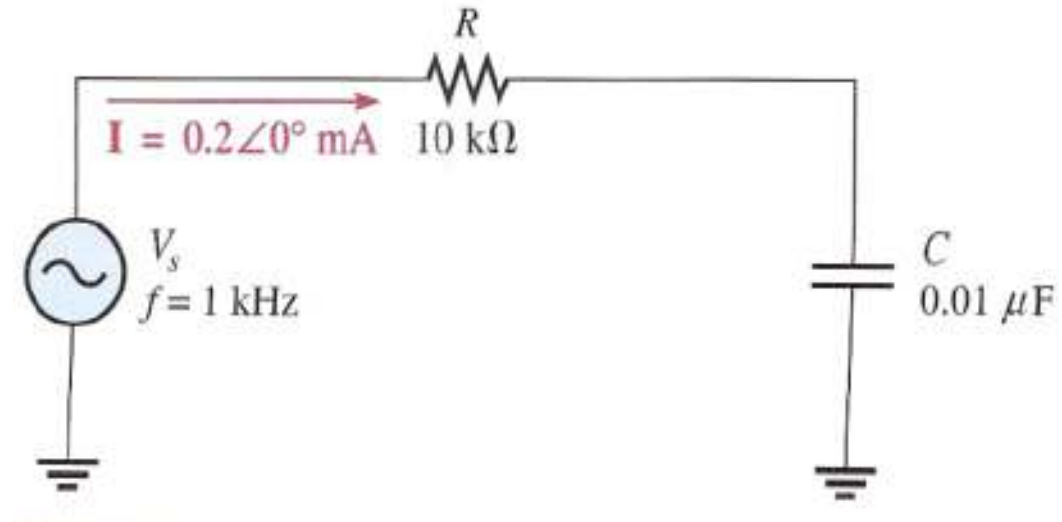


$$X_C = \frac{1}{2\pi \cdot f \cdot C} = \frac{1}{2\pi(1000 \text{ Hz})(0.01 \mu\text{F})} = 15,9 \text{ k}\Omega$$

$$\dot{Z} = R - jX_C = 10 \text{ k}\Omega - j15,9 \text{ k}\Omega \Leftrightarrow \dot{Z} = 18,8 \angle -57,8^\circ \text{ k}\Omega$$

$$\dot{V} = \dot{I} \cdot \dot{Z} = (0,2 \angle -0^\circ \text{ mA})(18,8 \angle -57,8^\circ \text{ k}\Omega) = 3,76 \angle -57,8^\circ \text{ V}$$

### Diagrama de fasores

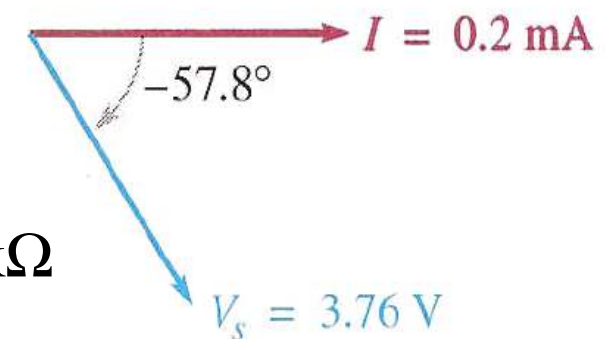

## ■ Circuitos RC Série

### — Influência da frequência —

Para  $f = 10$  kHz

$$X_C = \frac{1}{2\pi \cdot f \cdot C} = \frac{1}{2\pi(10 \text{ kHz})(0.01 \mu\text{F})} = 1,59 \text{ k}\Omega$$

$$1.88 \angle -57.8 \text{ k}\Omega$$

Para  $f = 20$  kHz



$$X_C = \frac{1}{2\pi(20 \text{ kHz})(0.01 \mu\text{F})} = 796 \Omega$$

$$1.28 \angle -38.5^\circ \text{ k}\Omega$$

Para  $f = 30$  kHz


$$X_C = \frac{1}{2\pi(30 \text{ kHz})(0.01 \mu\text{F})} = 531 \Omega$$
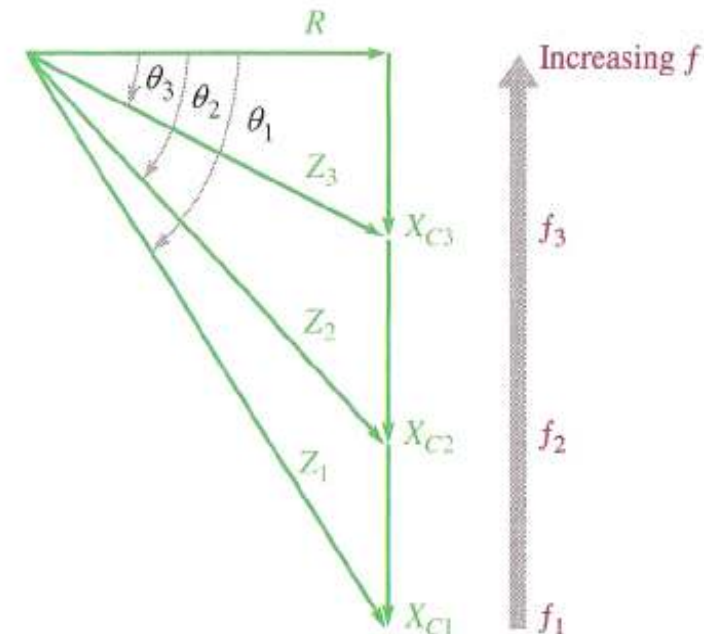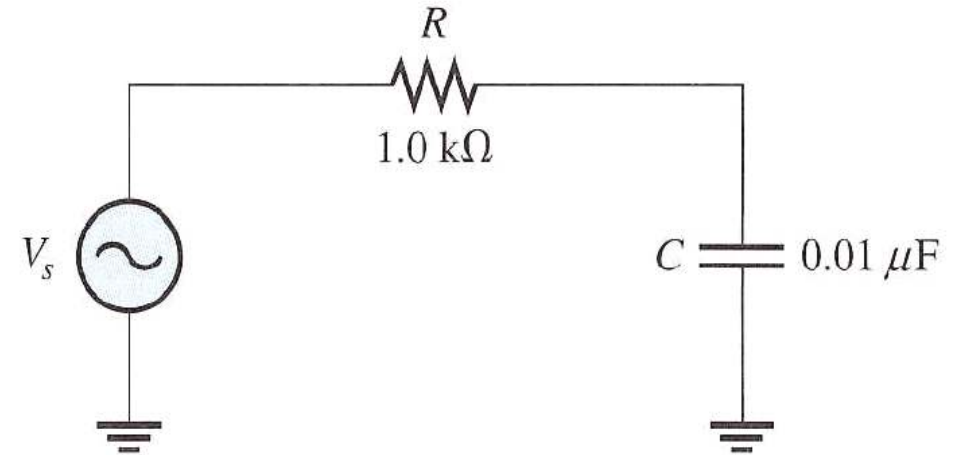
$$1.13 \angle -28.0^\circ \text{ k}\Omega$$




## ▪ Circuitos RC - Paralelo

### — Paralelo

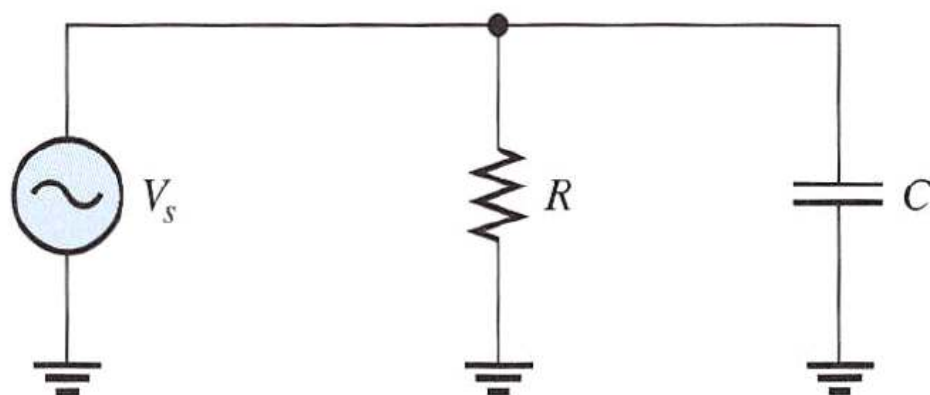

$$\dot{Z} = \frac{(R \angle 0^\circ)(X_C \angle -90^\circ)}{R - jX_C}$$
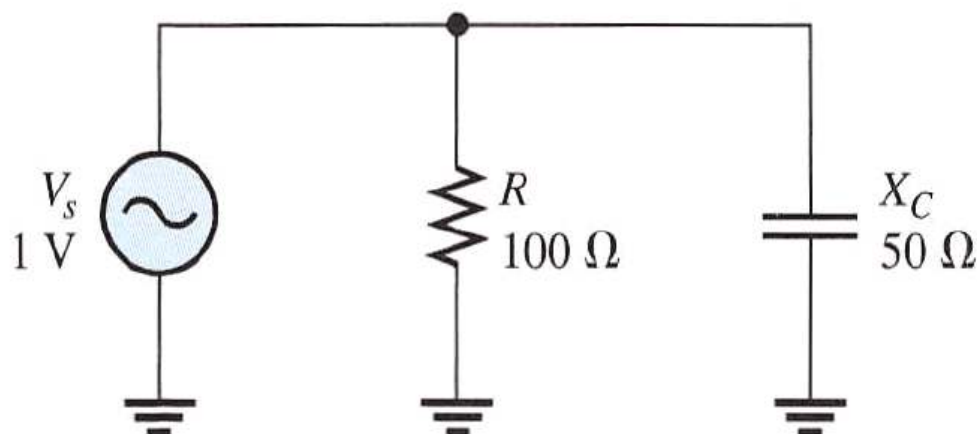
$$\dot{Z} = \frac{RX_C}{\sqrt{R^2 + X_C^2}} \angle -\tan^{-1}\left(\frac{R}{X_C}\right)$$




$$\dot{Z} = \frac{(100 \Omega)(50 \Omega)}{\sqrt{(100 \Omega)^2 + (50 \Omega)^2}} \angle -\tan^{-1}\left(\frac{100 \Omega}{50 \Omega}\right)$$

$$\dot{Z} = 44.7 \angle -63.4^\circ \Omega$$


## ▪ Circuitos RC - Paralelo

### — LEI de ohm

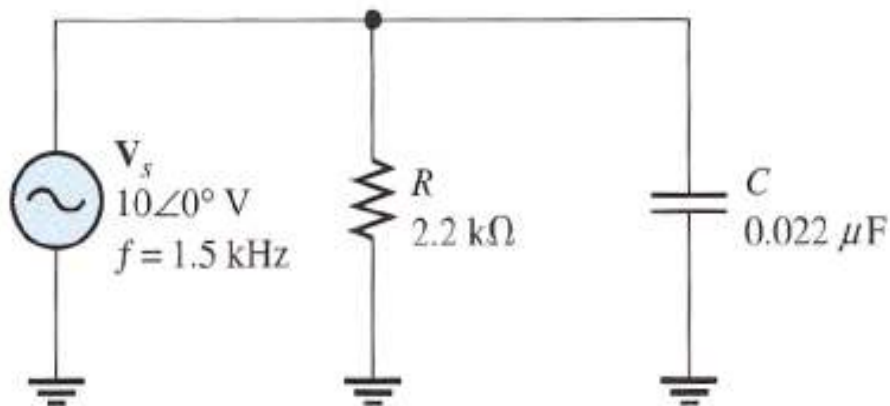

$$X_C = \frac{1}{2\pi(1.5 \text{ kHz})(0.022 \mu\text{F})} = 4.82 \text{ k}\Omega$$
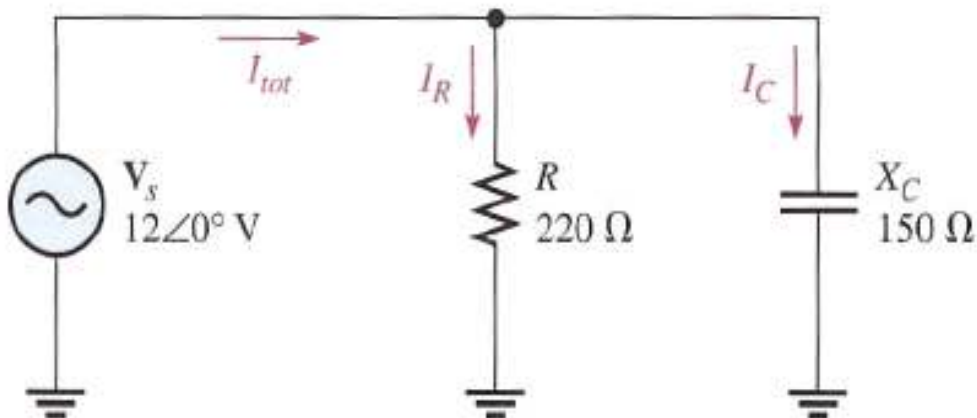
$$\dot{I} = 5 \angle 24.5^\circ \text{ mA}$$



$$\dot{I} = \frac{\dot{V}_s}{R} = \frac{12 \angle 0^\circ \text{ V}}{220 \angle 0^\circ \Omega} = 54.5 \angle 0^\circ \text{ mA}$$


$$\dot{I} = \frac{\dot{V}_s}{R} = \frac{12 \angle 0^\circ \text{ V}}{150 \angle -90^\circ \Omega} = 80 \angle 90^\circ \text{ mA}$$

$$\dot{I}_{\text{tot}} = 54.5 \text{ mA} + j80 \text{ mA} \Leftrightarrow \dot{I} = 96.8 \angle 55.7^\circ \text{ mA}$$






# ▪ Circuitos RC - Filtros

## — Filtros passivos- Passa Baixo —

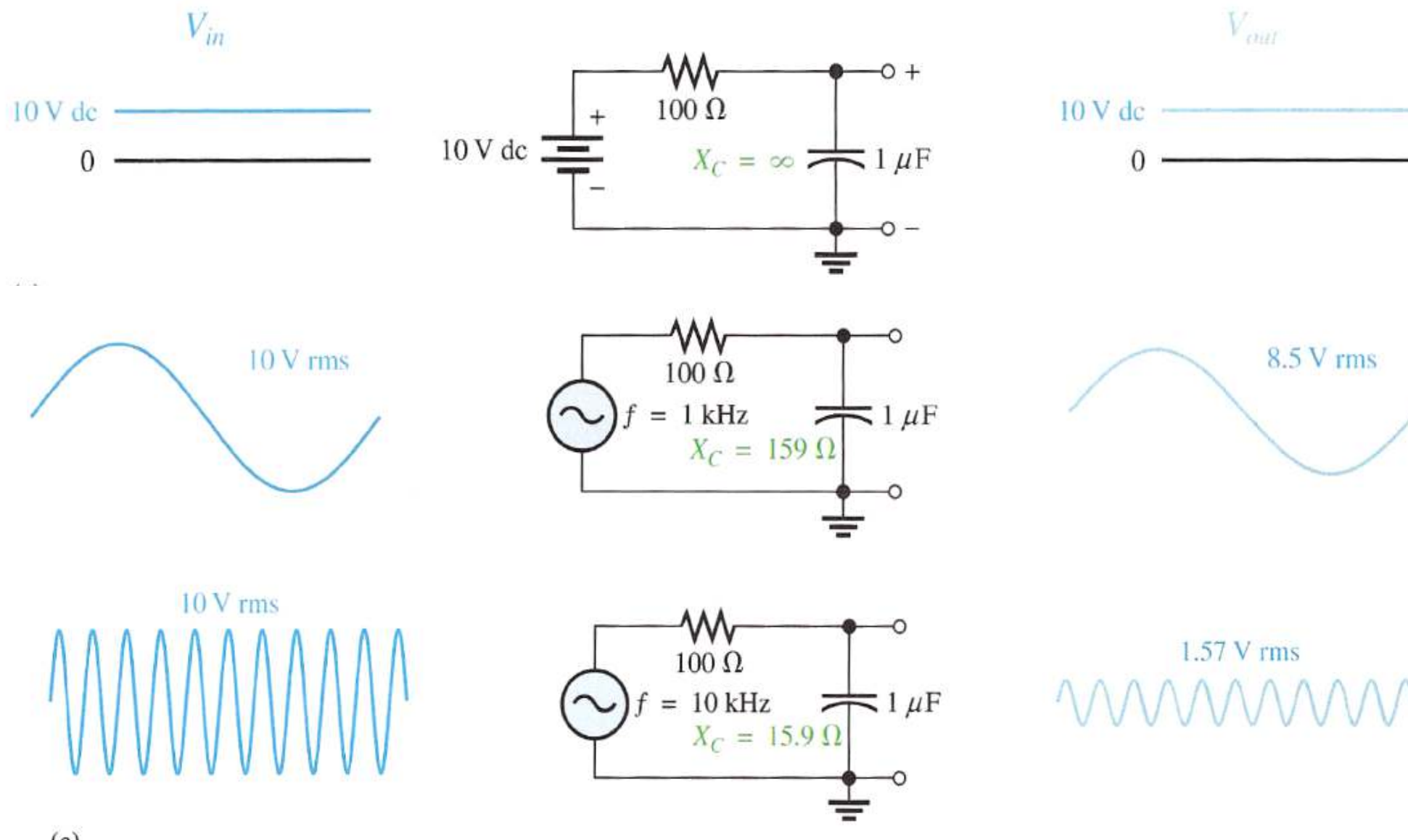








## ■ Circuitos RC - Filtros

### — Filtros passivos- Passa Baixo —

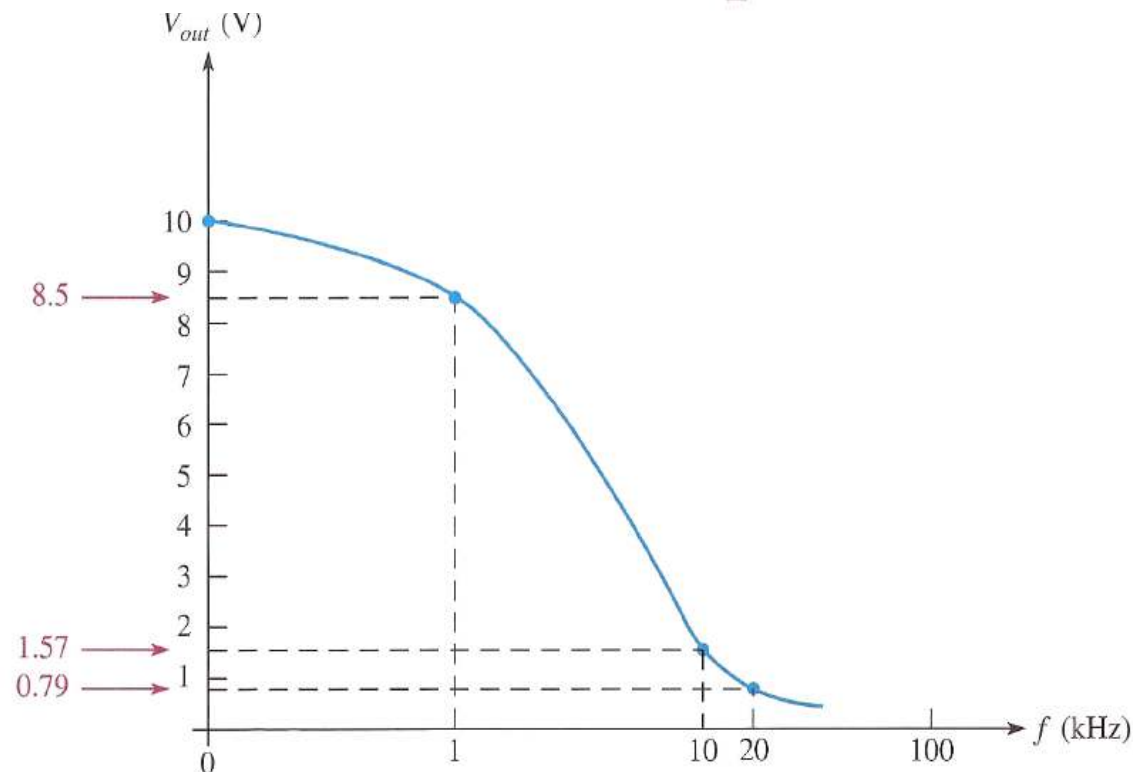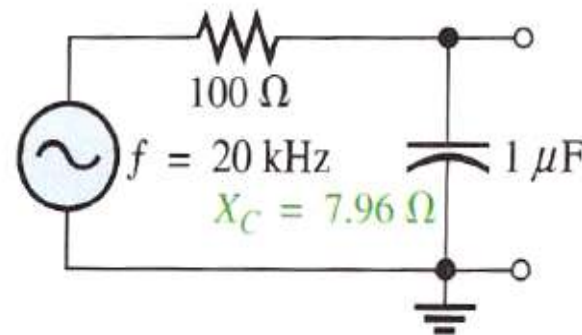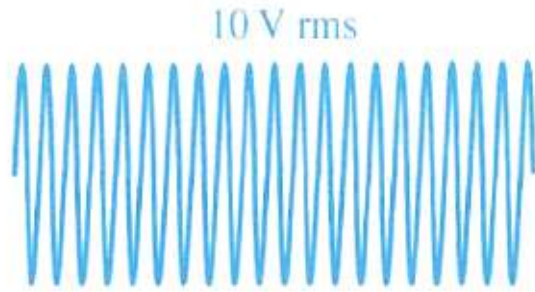




## ■ Circuitos RC - Filtros

### — Filtros passivos- Passa alto —

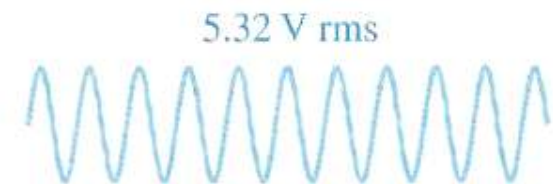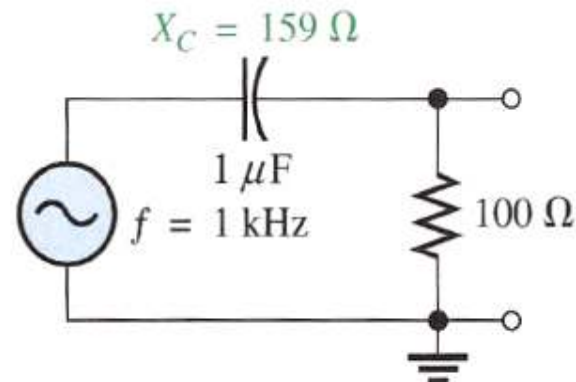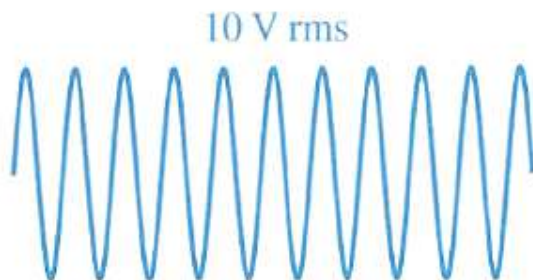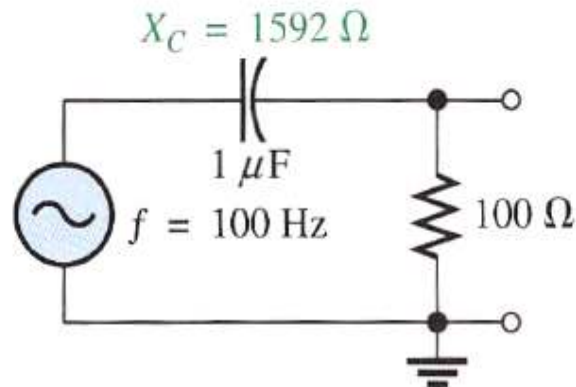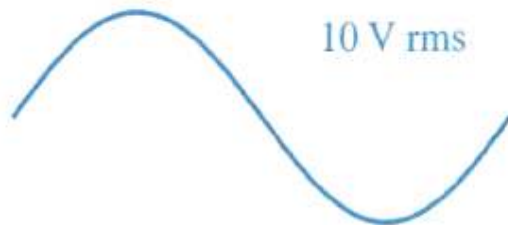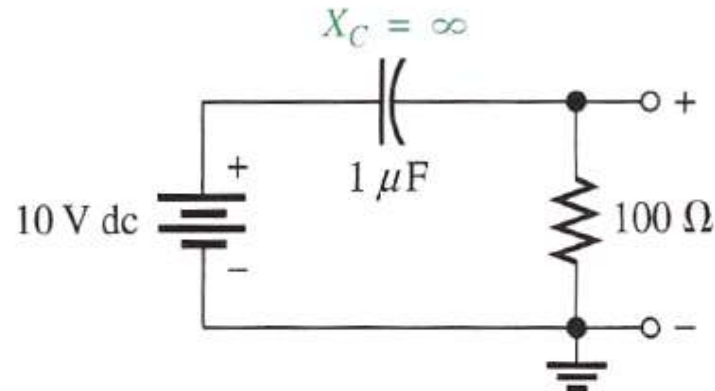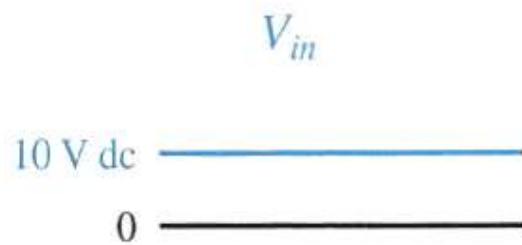


# Circuitos RC - Filtros

## Filtros passivos- Passa alto

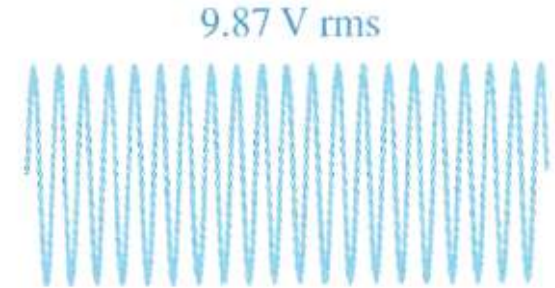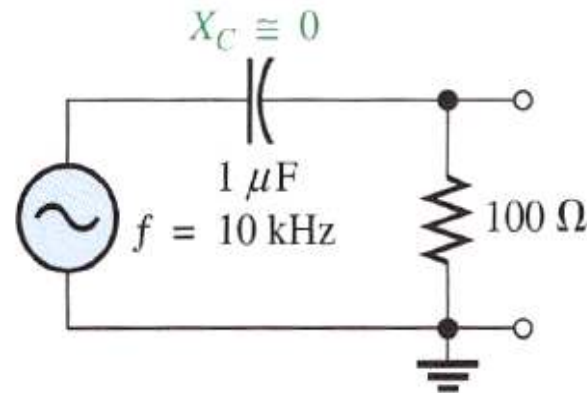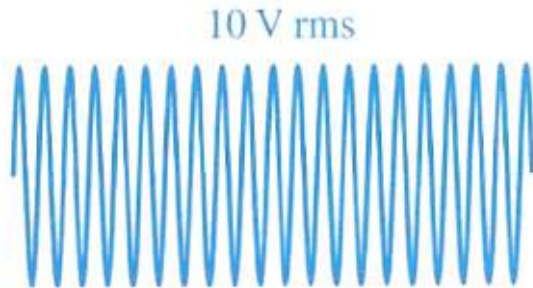





Frequência de corte

$$f_c = \frac{1}{2\pi.R.C}$$

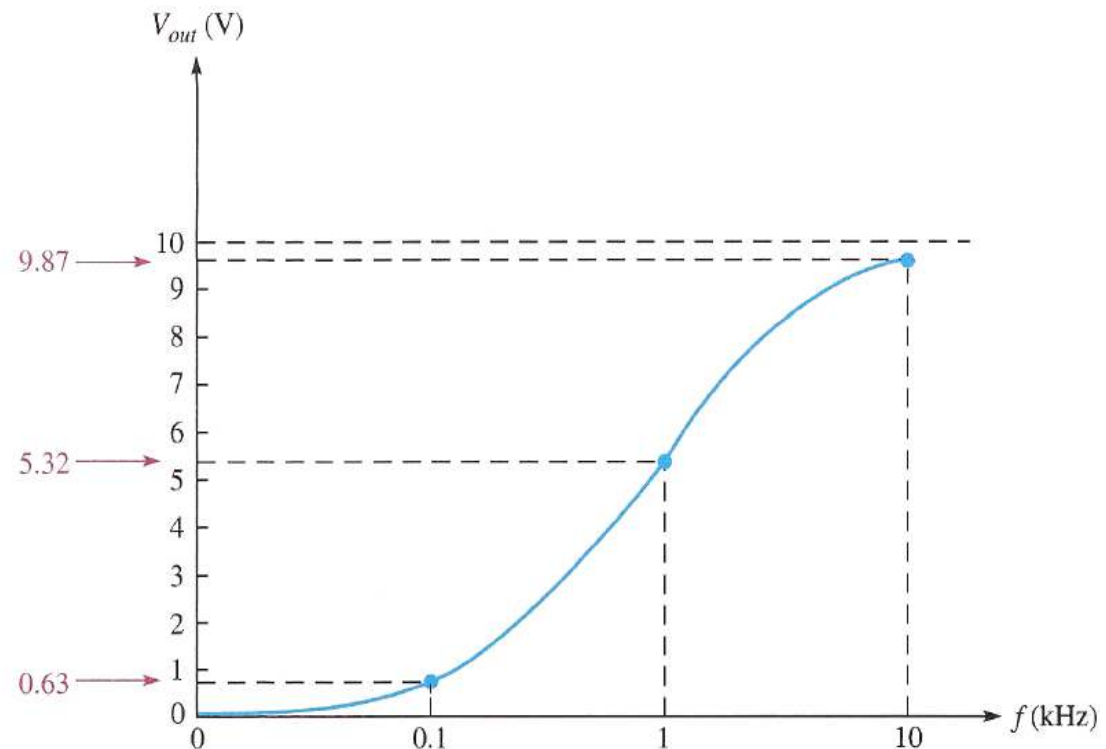


## ■ Circuitos RC

### Condensadores de acoplamento

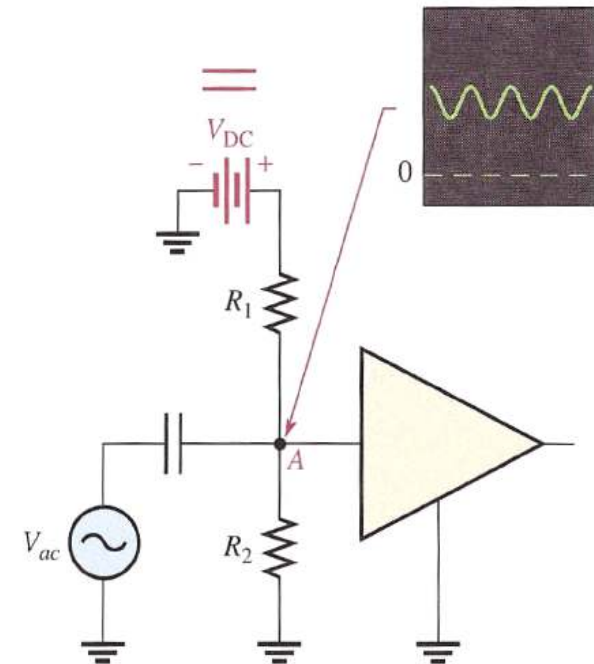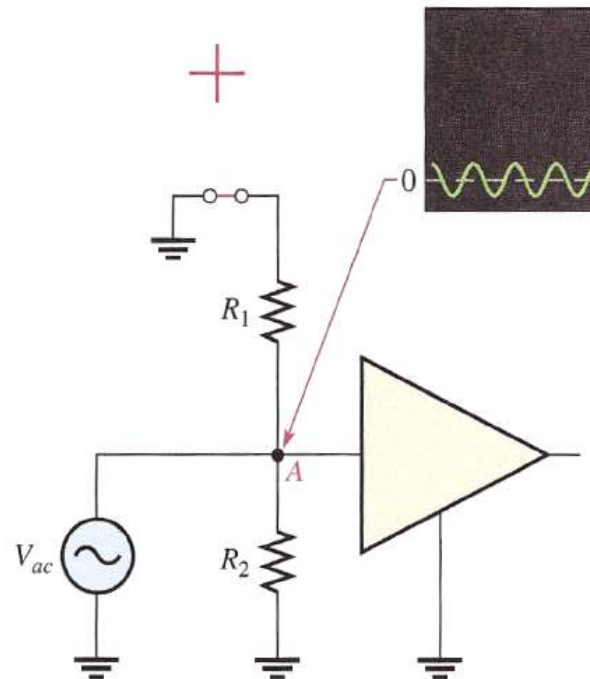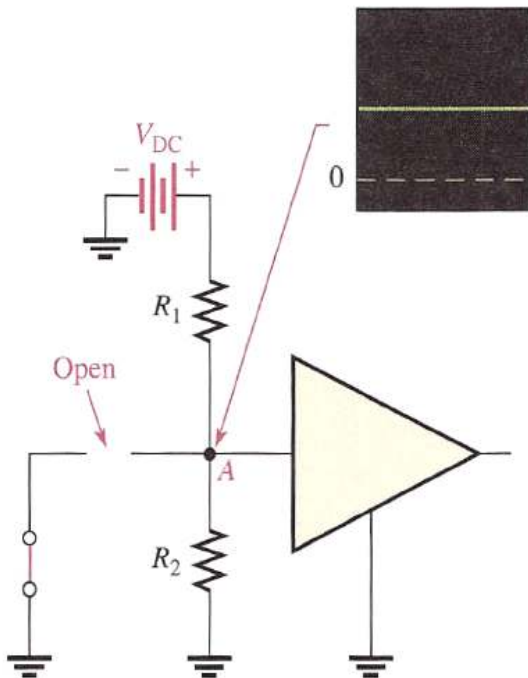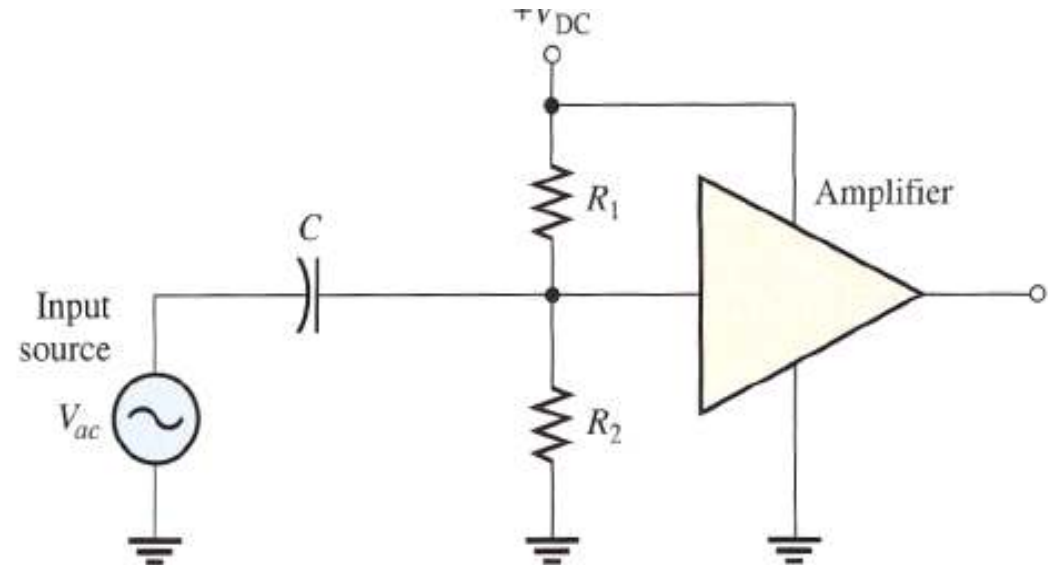


## ▪ Circuitos RL

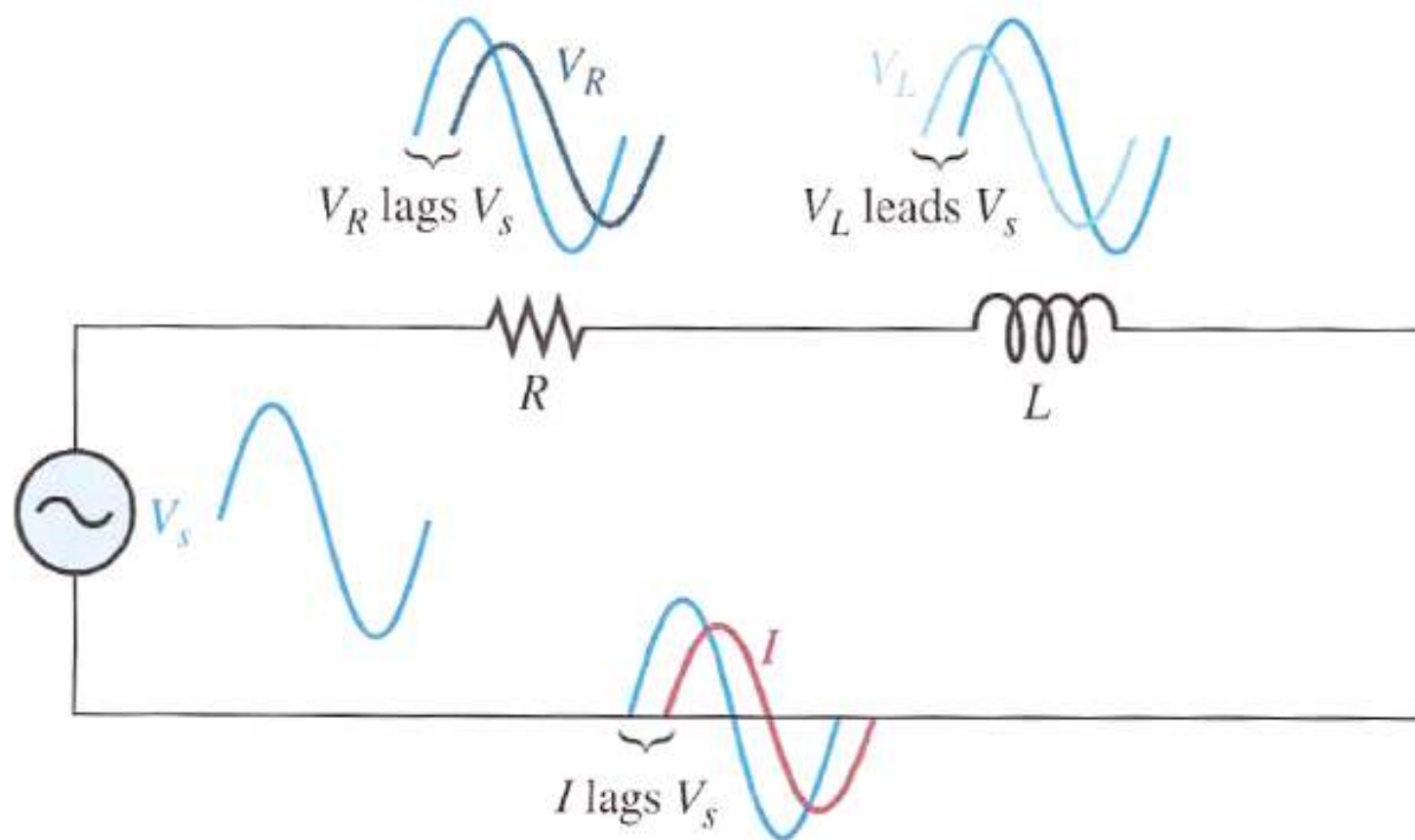




## ▪ Circuitos RL Série

### — Impedância de um circuito RL

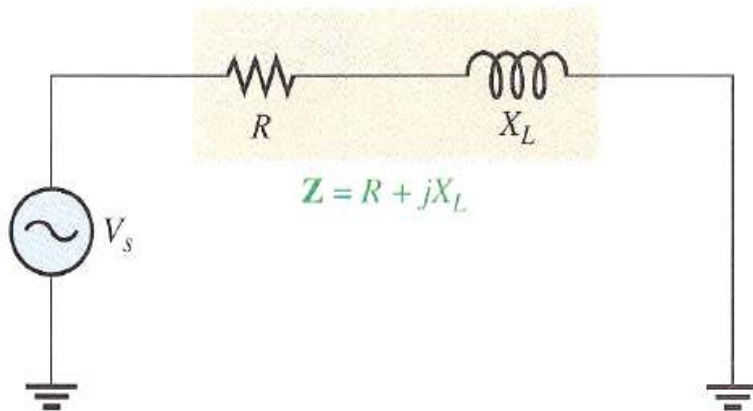


$$\dot{Z} = R + jX_L$$

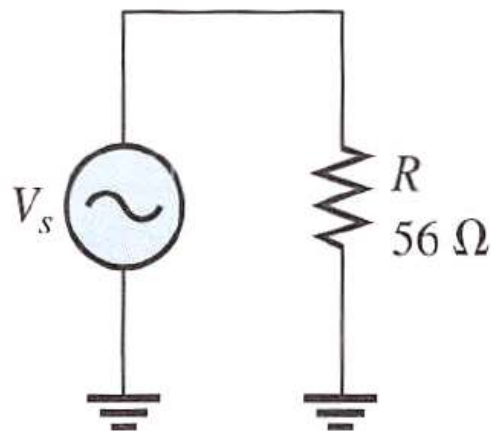


$$\dot{Z} = R + j0 = 56 \Omega$$
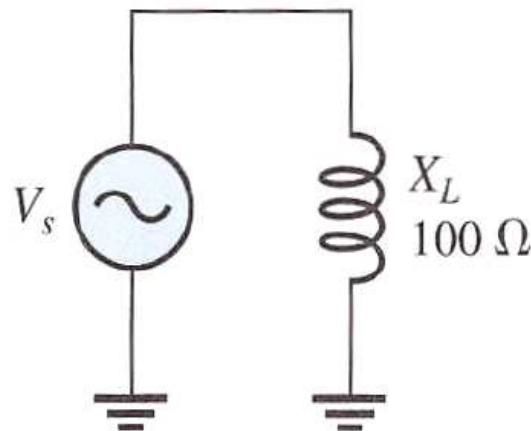
$$\dot{Z} = R \angle 0^\circ = 56 \angle 0^\circ \Omega$$



$$\dot{Z} = R + jX_L = j100 \Omega$$
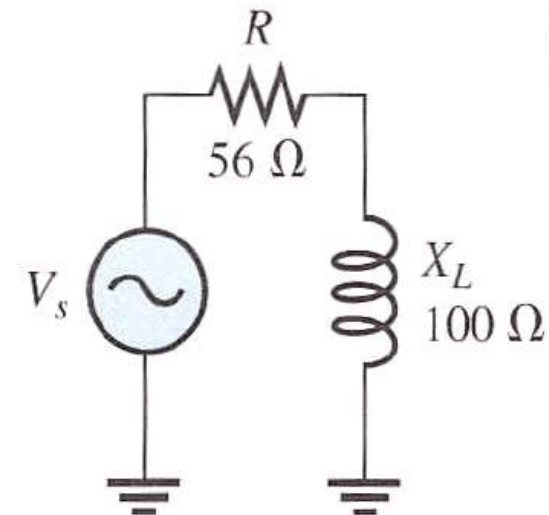
$$\dot{Z} = X_L \angle 90^\circ = 100 \angle 90^\circ \Omega$$



$$\dot{Z} = R + jX_L = 56 + j100 \Omega$$



## ▪ Circuitos RL Série

### — Lei de ohm

$$\dot{V} = \dot{I} \cdot \dot{Z}$$

$$\dot{I} = \frac{\dot{V}}{\dot{Z}}$$

$$\dot{Z} = \frac{\dot{V}}{\dot{I}}$$

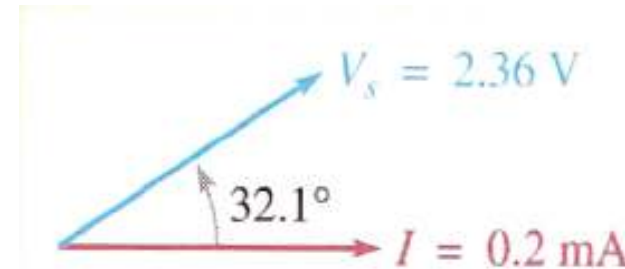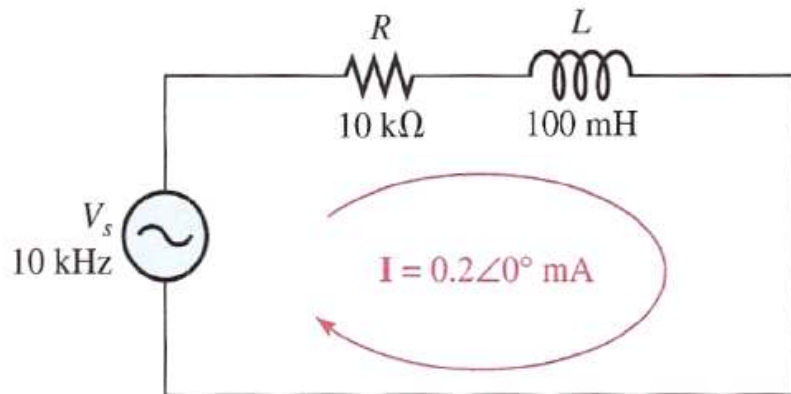

$$X_L = 2\pi \cdot f \cdot L = 2\pi(10 \text{ kHz})(100 \text{ mH}) = 6,28 \text{ k}\Omega$$

$$\dot{Z} = R + jX_L = 10 \text{ k}\Omega + j6.28 \text{ k}\Omega$$

$$\dot{V}_s = \dot{I} \cdot \dot{Z} = (0.2 \angle 0^\circ \text{ mA})(11.8 \angle 32.1^\circ \text{ k}\Omega) = 2.36 \angle 32.1^\circ \text{ V}$$



## ▪ Circuitos RL Série

### — Variação da impedância com a frequência

Para  $f = 10$  kHz

$$X_L = 2\pi \cdot f \cdot L = 2\pi(10 \text{ kHz})(20 \text{ mH}) = 1,26 \text{ k}\Omega$$

$$1.66 \angle 51.6^\circ \text{ k}\Omega$$

Para  $f = 20$  kHz



$$X_L = 2\pi \cdot f \cdot L = 2\pi(20 \text{ kHz})(20 \text{ mH}) = 2,51 \text{ k}\Omega$$

$$2.70 \angle 68.3^\circ \text{ k}\Omega$$


Para  $f = 30$  kHz

$$X_L = 2\pi \cdot f \cdot L = 2\pi(30 \text{ kHz})(20 \text{ mH}) = 3,77 \text{ k}\Omega$$

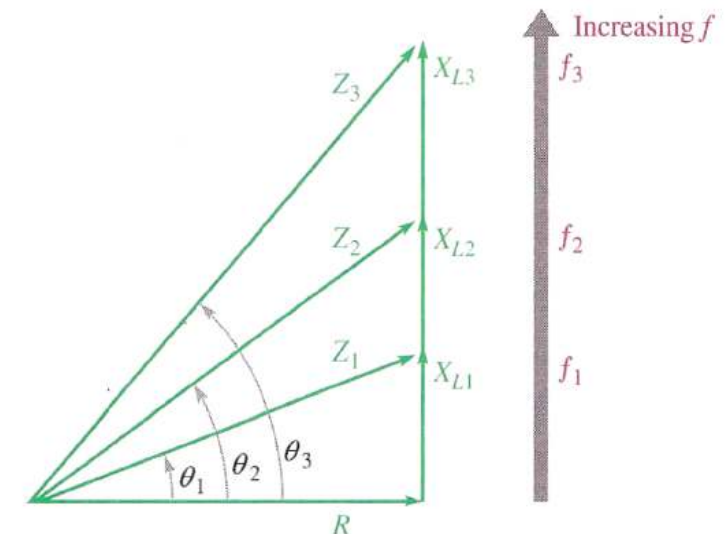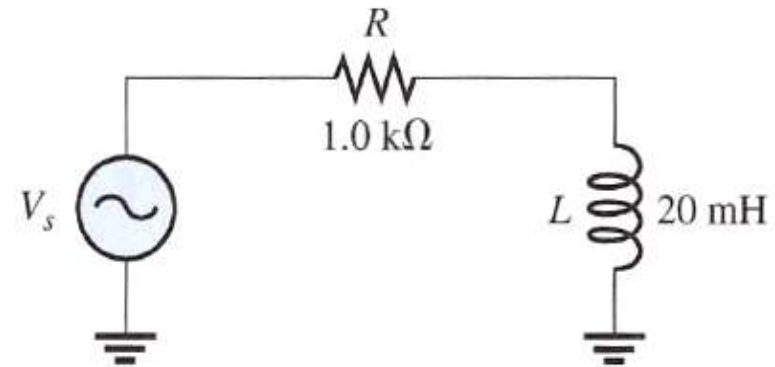
$$3.90 \angle 75.1^\circ \text{ k}\Omega$$



## ▪ Circuitos RL Paralelo

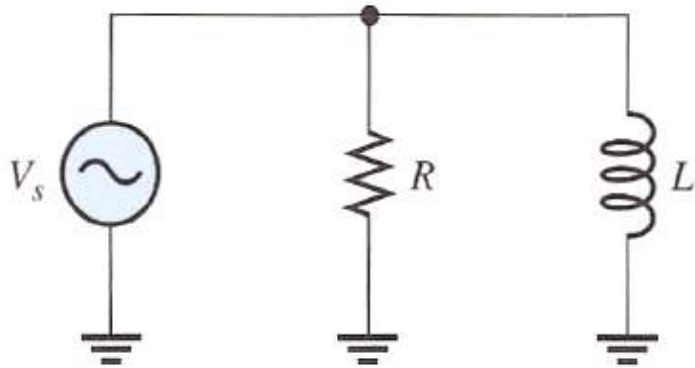
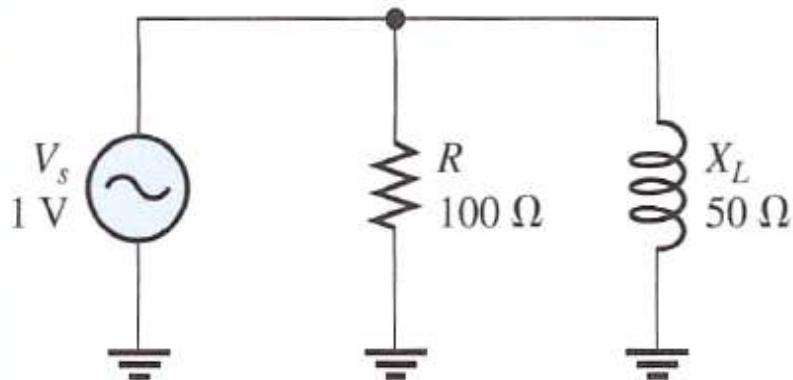
$$\dot{Z} = \frac{(R \angle 0^\circ)(X_L \angle 90^\circ)}{R + jX_L}$$




$$\dot{Z} = \frac{RX_L}{\sqrt{R^2 + X_L^2}} \angle \tan^{-1}\left(\frac{R}{X_L}\right)$$

$$\dot{Z} = \frac{(100 \Omega)(50 \Omega)}{\sqrt{(100 \Omega)^2 + (50 \Omega)^2}} \angle \tan^{-1}\left(\frac{100 \Omega}{50 \Omega}\right)$$


$$\dot{Z} = 44.7 \angle 63.4^\circ \Omega$$

## ▪ Circuitos RL Paralelo

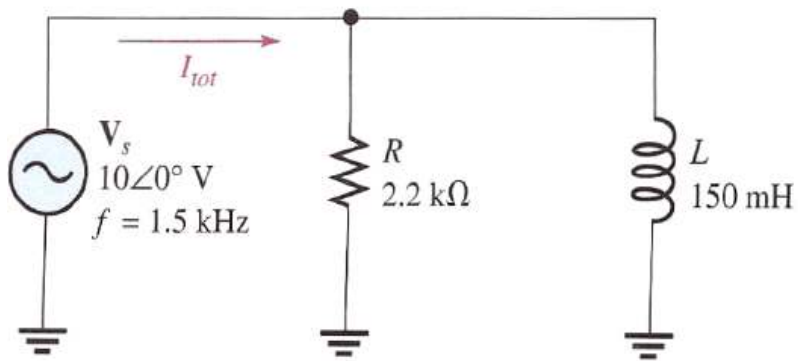


$$X_L = 2\pi \cdot f \cdot L = 2\pi(1.5 \text{ kHz})(150 \text{ mH}) = 1,41 \text{ k}\Omega$$
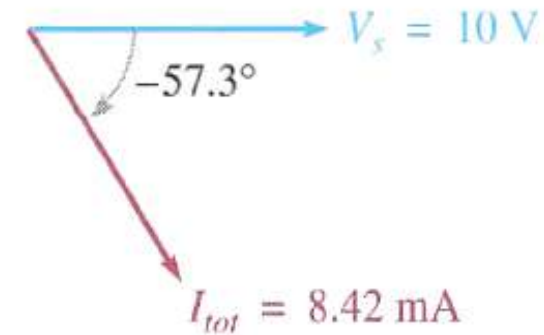
$$\dot{I}_{\text{tot}} = \dot{V}_S \cdot \dot{Y}_{\text{tot}} = (10 \angle 0^\circ \text{ V})(842 \angle -57.3^\circ \mu\text{S}) = 8.42 \angle -57.3^\circ \text{ mA}$$



### — Exemplo

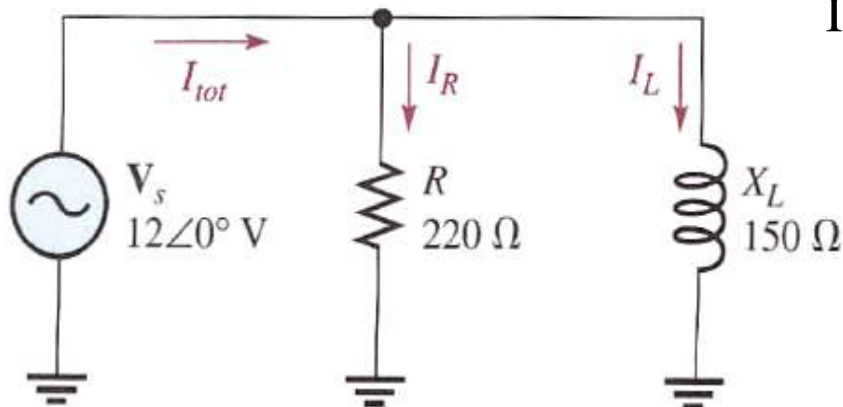

$$\dot{I}_R = \frac{\dot{V}_S}{R} = \frac{12 \angle 0^\circ \text{ V}}{220 \angle 0^\circ \Omega} = 54.5 \angle 0^\circ \text{ mA}$$




$$\dot{I}_L = \frac{\dot{V}_S}{X_L} = \frac{12 \angle 0^\circ \text{ V}}{150 \angle 90^\circ \Omega} = 80 \angle -90^\circ \text{ mA}$$

$$\dot{I}_{\text{tot}} = 54.5 \text{ mA} - j80 \text{ mA}$$

$$\dot{Z} = \sqrt{I_R^2 + I_L^2} \angle -\tan^{-1}\left(\frac{I_L}{I_R}\right) = \sqrt{(54.5 \text{ mA})^2 + (80 \text{ mA})^2} \angle -\tan^{-1}\left(\frac{80 \text{ mA}}{54.5 \text{ mA}}\right) = 96.8 \angle -55.7^\circ \text{ mA}$$


# ▪ Circuitos RL – Filtros

## — Filtros passa-baixo

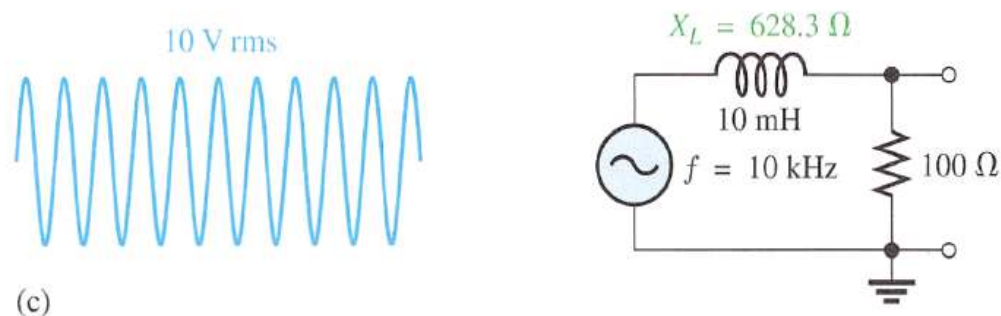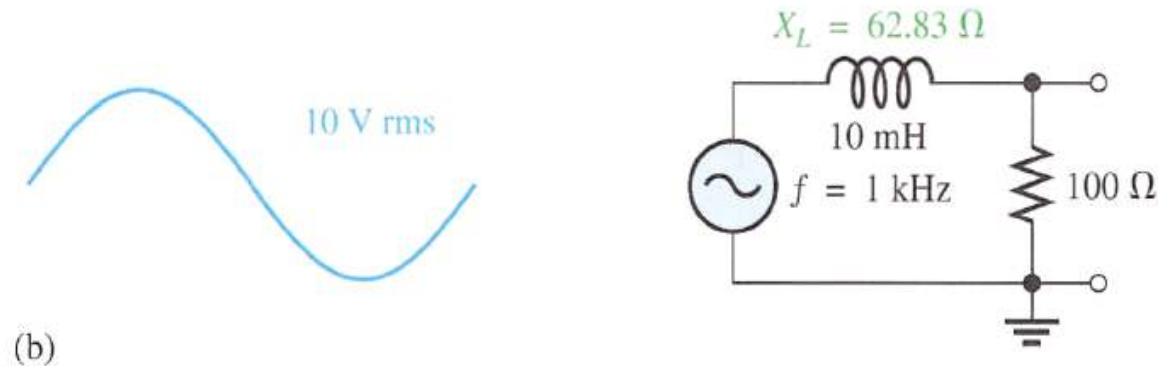
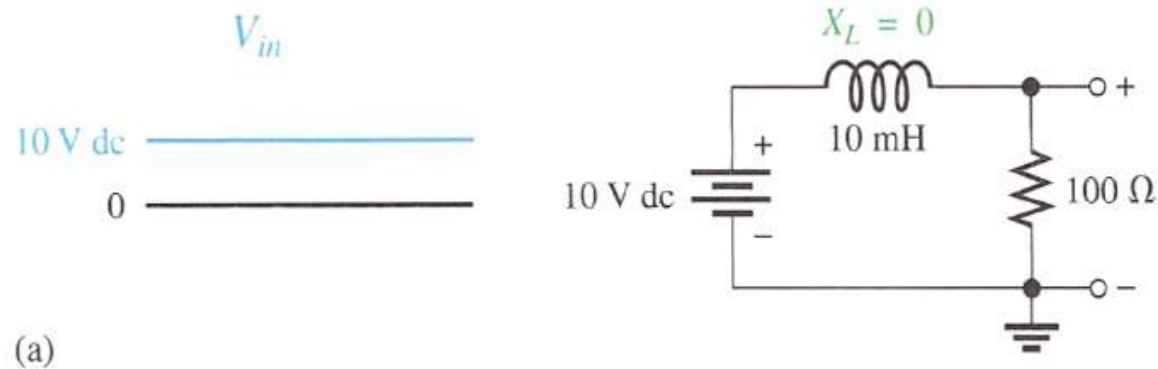


## ▪ Circuitos RL – Filtros

### — Filtros passa-baixo

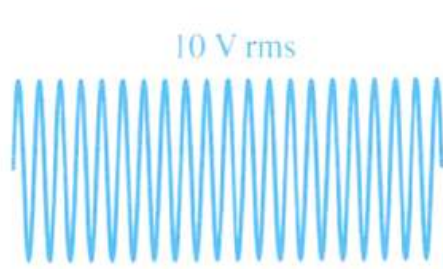


(d)

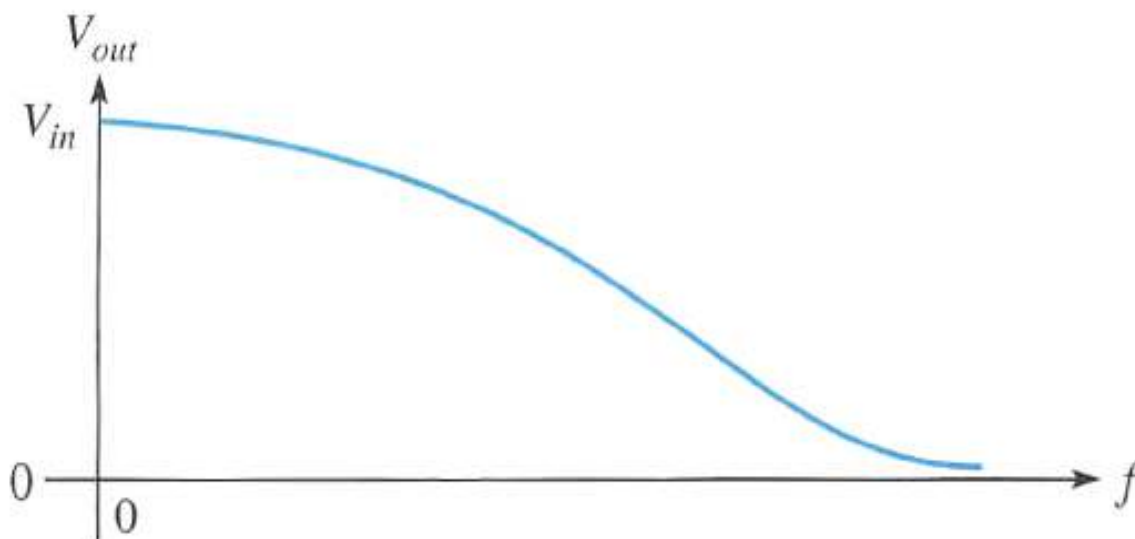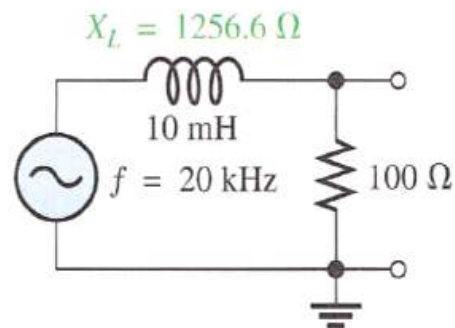


# ▪ Circuitos RL – Filtros


## — Filtros passa-alto

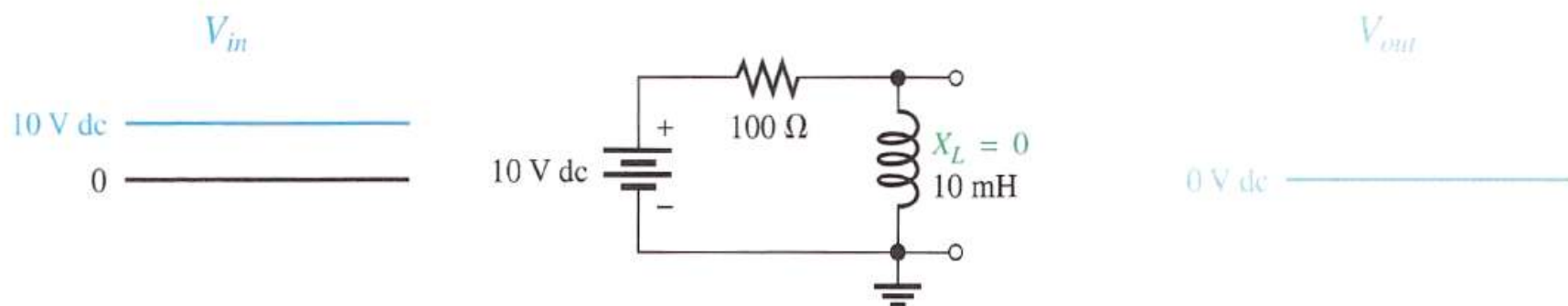

(a)

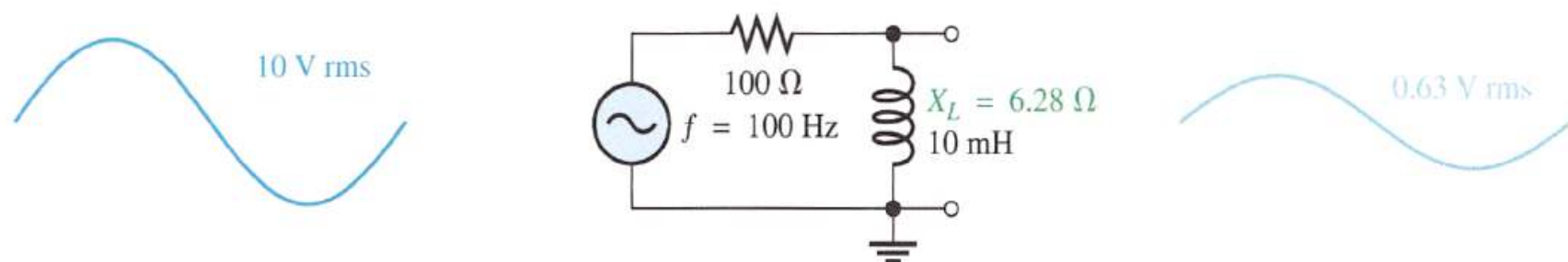


(b)

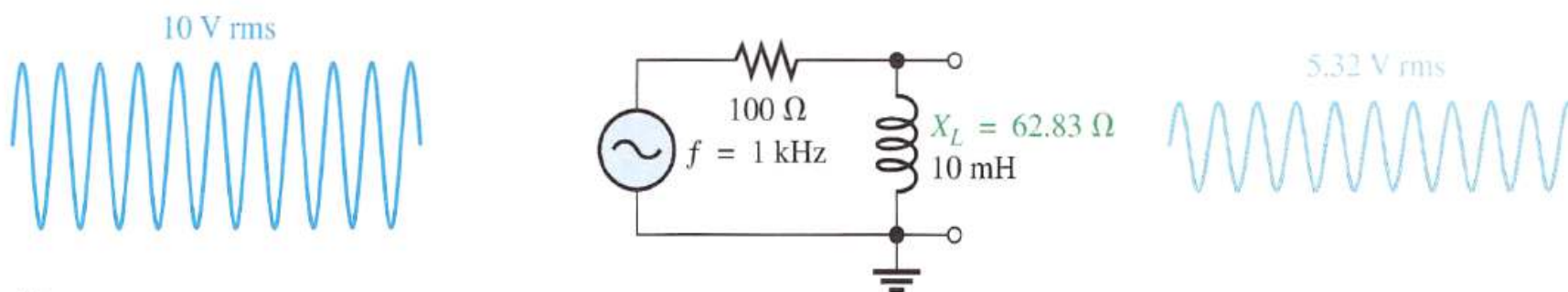




(c)

## ▪ Circuitos RL – Filtros

### — Filtros passa-alto

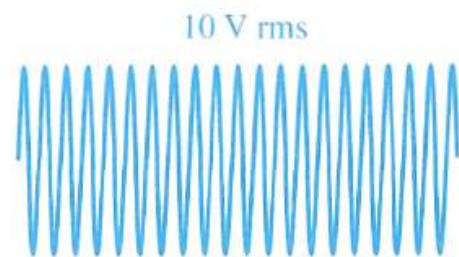

(d)

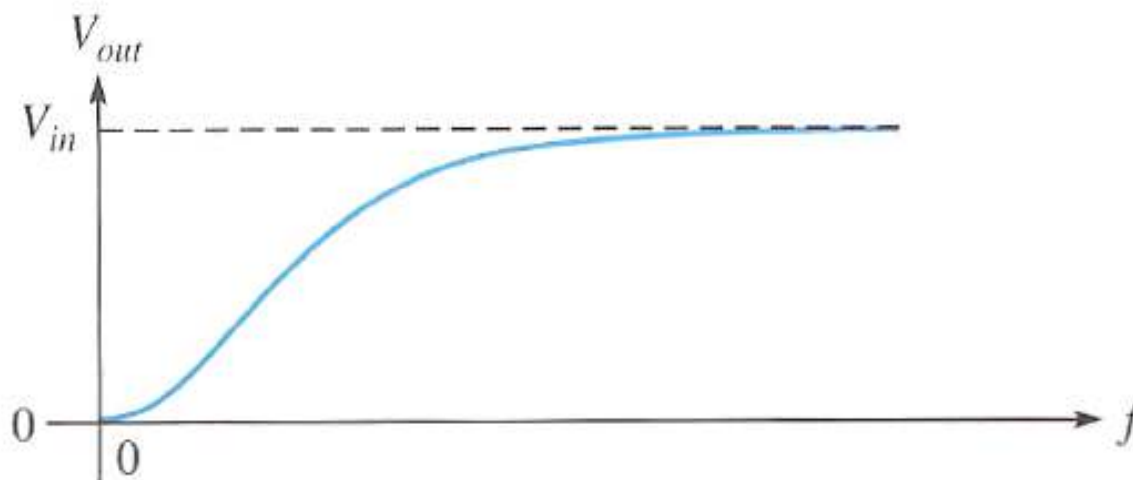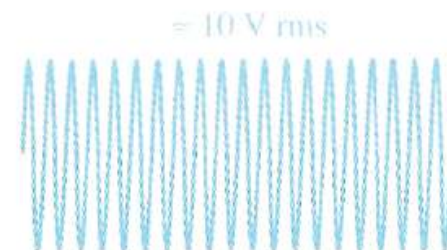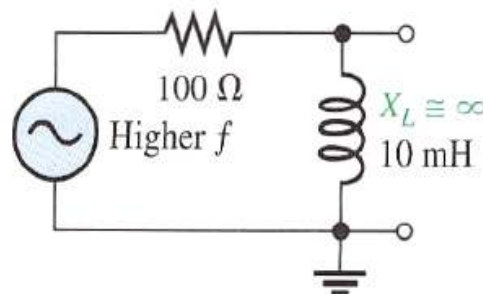


# Exercícios Propostos

## Circuitos RL e RC em Série

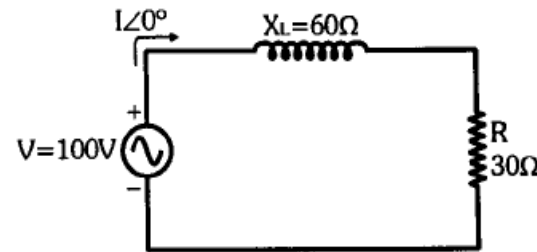
14.1) Considere o circuito ao lado.

- Determine  $\dot{Z}$ ,  $\dot{V}$  e  $\dot{I}$  nas formas polar e retangular;
- Determine  $\dot{V}_R$  e  $\dot{V}_L$  na forma polar pela Lei de Ohm;
- Esboce o diagrama fasorial com a corrente e as tensões envolvidas no circuito;
- Compare os módulos de  $\dot{V}_R$  e  $\dot{V}_L$  obtidos no item b com as componentes real e imaginária de  $\dot{V}$  obtidas no item a e justifique os resultados.



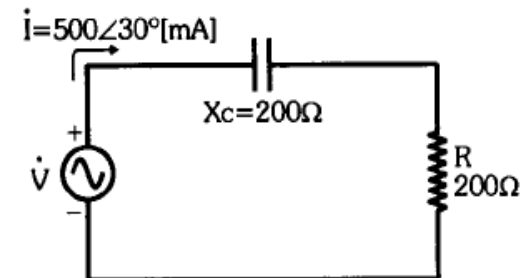14.2) Considere o circuito ao lado.

- Determine  $\dot{Z}$  e  $\dot{V}$  nas formas polar e retangular;
- Determine  $\dot{V}_R$  e  $\dot{V}_C$  na forma polar pela Lei de Ohm;
- Esboce o diagrama fasorial com a corrente e as tensões envolvidas no circuito;
- Por que os módulos de  $\dot{V}_R$  e  $\dot{V}_C$  obtidos no item b são diferentes das componentes real e imaginária de  $\dot{V}$  obtidas no item a?






## Exercícios Propostos

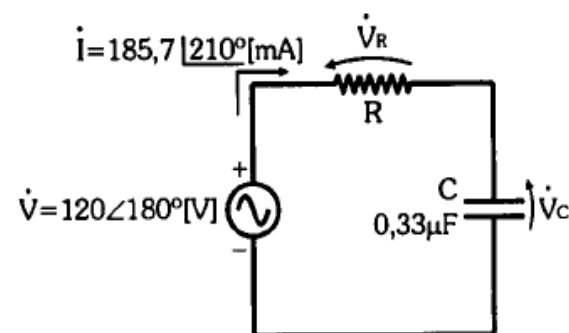
14.3) Considere o circuito ao lado.

- Determine a defasagem  $\varphi$  entre a tensão e a corrente do gerador e esboce o diagrama fasorial com a corrente e as tensões do circuito (sem usar valores);
- Determine  $\dot{Z}$ ,  $R$  e  $X_C$ ;
- Determine a frequência do gerador;
- Determine  $\dot{V}_R$  e  $\dot{V}_C$ ;
- Compare os resultados obtidos no item d com o diagrama fasorial esboçado no item a.




14.4) Considere os circuitos abaixo com os seus respectivos diagramas fasoriais e responda como variarão os fasores se a frequência do gerador aumentar, mantendo a tensão constante.

Circuito Indutivo:


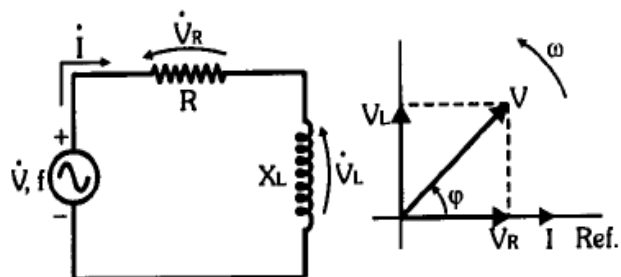


Circuito Capacitivo:

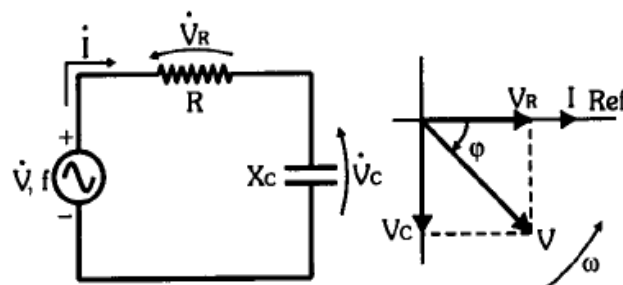

## ▪ Exercícios Propostos

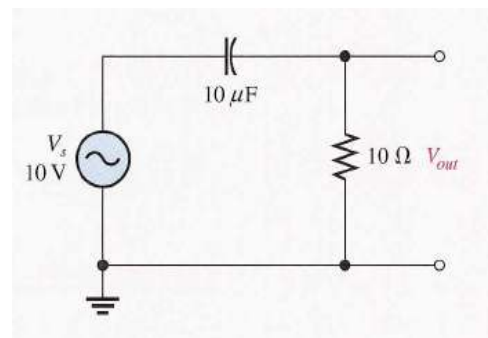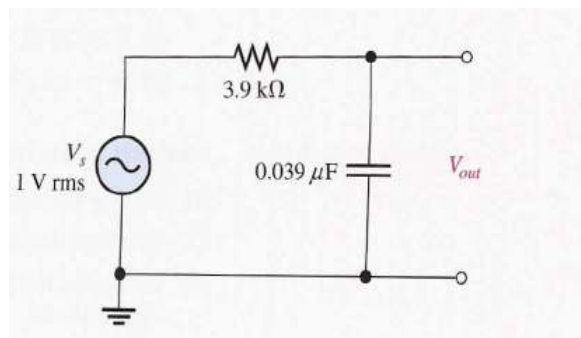- 14.5)** Uma resistência de  $600\Omega$  é ligada em série com um indutor de  $100mH$ . O circuito é alimentado pela tensão  $v(t) = 20.\cos 1000\pi$  [V]. Determine:
- $\omega$ ,  $f$ ,  $X_L$  e  $\dot{Z}$  do circuito;
  - a corrente  $\dot{I}$  e as tensões  $\dot{V}_R$  e  $\dot{V}_L$ ;
  - $\dot{Z}$ ,  $\dot{I}$ ,  $\dot{V}_R$  e  $\dot{V}_L$  se a frequência dobrar e se ela cair pela metade.
- 14.6)** Um gerador de  $127V/60Hz$  alimenta uma impedância  $\dot{Z} = 60\angle -30^\circ [\Omega]$ . Determine, em módulo, a corrente fornecida pelo gerador e a tensão em suas componentes resistiva e reativa.
- 35.** The lag circuit in Figure 15–91 also acts as a low-pass filter. Draw a response curve for this circuit by plotting the output voltage versus frequency for 0 Hz to 10 kHz in 1 kHz increments.
- 36.** Repeat Problem 34 for the lead circuit in Figure 15–92.




## ▪ Exercícios Propostos

### Circuitos RL e RC em Paralelo

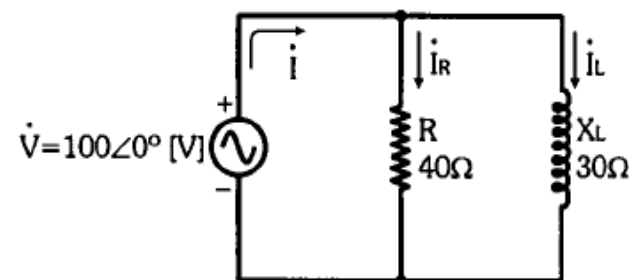
14.12) Considere o circuito ao lado.

- Determine  $\dot{Z}$  e  $\dot{I}$  nas formas polar e retangular;
- Determine  $\dot{I}_R$  e  $\dot{I}_L$  na forma polar pela Lei de Ohm;
- Esboce o diagrama fasorial com a tensão e as correntes envolvidas no circuito;
- Compare os módulos de  $\dot{I}_R$  e  $\dot{I}_L$  obtidos no item b com as componentes real e imaginária de  $\dot{I}$  obtidas no item a e justifique os resultados.



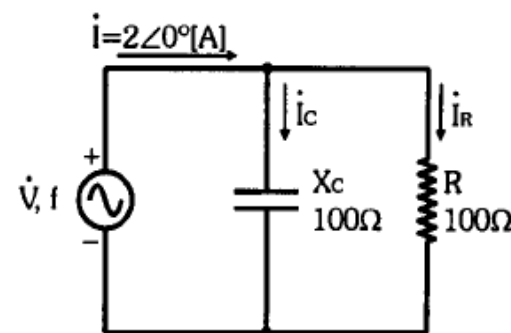14.13) Considere o circuito ao lado.


- Determine  $\dot{I}_C$  e  $\dot{I}_R$  pela fórmula do divisor de corrente;
- Determine  $\dot{V}$  e  $\dot{Z}$ ;
- Esboce o diagrama fasorial com a tensão e as correntes envolvidas no circuito.



## ▪ Exercícios Propostos

**14.14)** Considere o circuito ao lado com as medidas realizadas pelos amperímetros e determine:

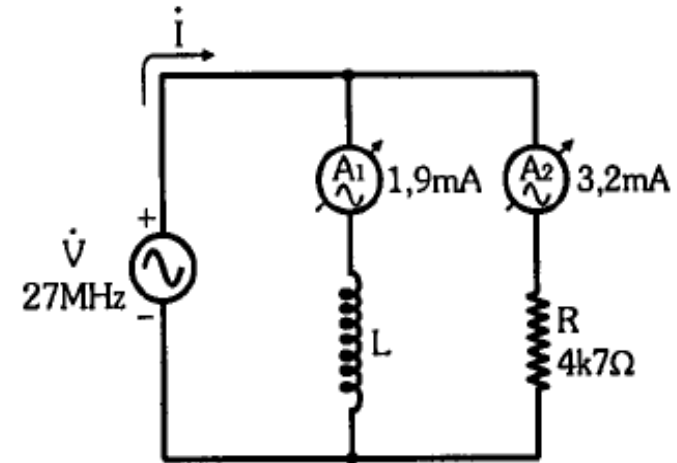
- a) a corrente  $I$ ;
- b) a defasagem  $\varphi$ ;
- c) a tensão  $V$ ;
- d) a impedância  $Z$ , a reatância  $X_L$  e a indutância  $L$ .



- 14.15)** Um gerador  $v(t) = 156.\cos(377t - 3\pi/4) [V]$  alimenta uma reatância indutiva de  $12\Omega$  em paralelo com um resistor de  $22\Omega$ . Determine a impedância  $\hat{Z}$  do circuito, a defasagem  $\varphi$  entre a tensão e a corrente do gerador e a corrente  $\hat{I}$  que o gerador fornece ao circuito.
- 14.16)** Considere um circuito  $RC$  paralelo, em que  $C = 120nF$ , a frequência de operação é de  $100kHz$  e as correntes valem  $I_C = 0,5A$  e  $I_R = 0,8A$ . Determine a tensão  $V$  do gerador, a resistência  $R$ , a impedância  $Z$  do circuito, a defasagem  $\varphi$  entre a tensão e a corrente do gerador e a corrente  $I$  que o gerador fornece ao circuito.

## ▪ Circuitos RLC


### — Circuito

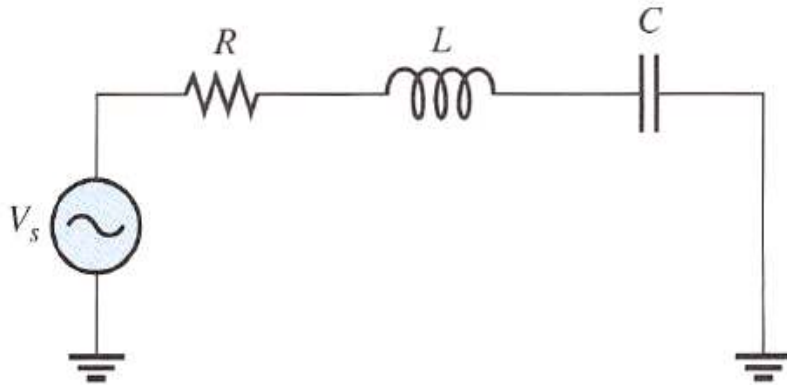

$$\dot{Z} = R + jX_L - jX_C$$

$$X_L = 2\pi \cdot f \cdot L = 2\pi(100 \text{ kHz})(10 \text{ mH}) = 6,28 \text{ k}\Omega$$

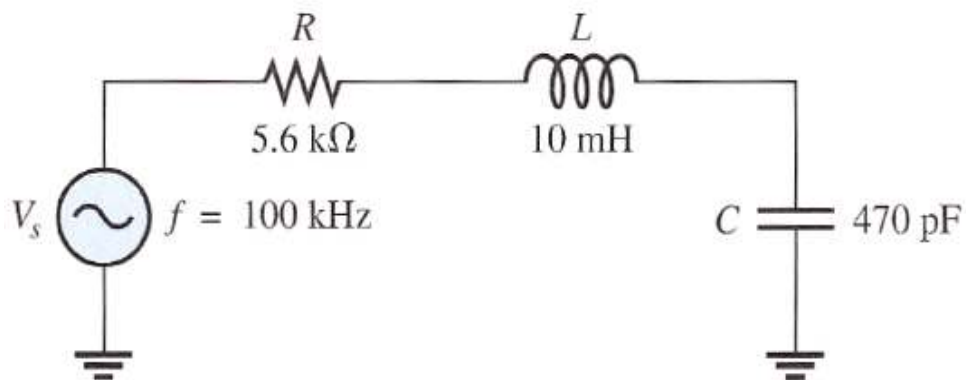
$$X_C = \frac{1}{2\pi \cdot f \cdot C} = \frac{1}{2\pi(100 \text{ kHz})(470 \text{ pF})} = 3,39 \text{ k}\Omega$$



$$\dot{Z} = 5.6 \text{ k}\Omega + j2.89 \text{ k}\Omega$$

## ▪ Circuitos RLC

### — Exercício —

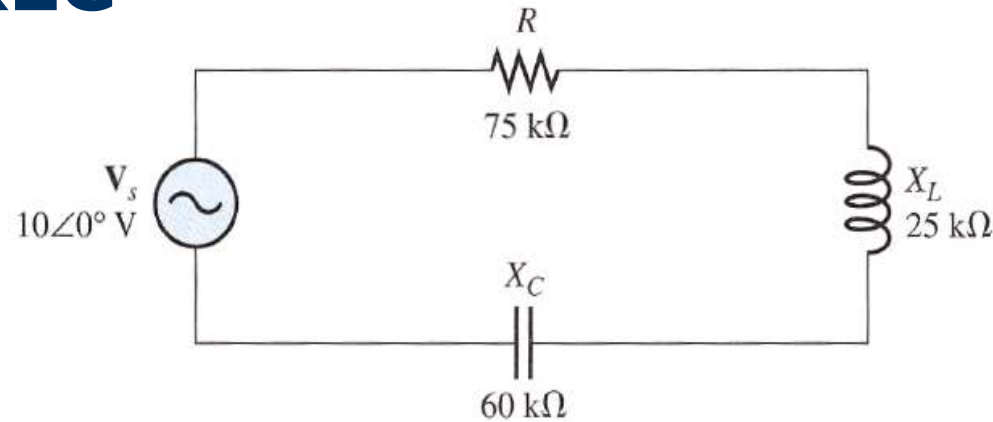

$$\dot{Z} = R + jX_L - jX_C = 75 \text{ k}\Omega + j25 \text{ k}\Omega - j60 \text{ k}\Omega = 75 \text{ k}\Omega - j35 \text{ k}\Omega$$

$$\dot{I} = \frac{\dot{V}_s}{\dot{Z}} = \frac{10 \angle 0^\circ \text{ V}}{82.8 \angle -25^\circ \text{ k}\Omega} = 121 \angle 25.0^\circ \text{ } \mu\text{A}$$



$$\dot{V}_R = \dot{I} \cdot \dot{R} = (121 \angle 25^\circ \text{ } \mu\text{A})(75 \angle 0^\circ \text{ k}\Omega) = 9.08 \angle 25^\circ \text{ V}$$

$$\dot{V}_L = \dot{I} \cdot \dot{X}_L = (121 \angle 25^\circ \text{ } \mu\text{A})(25 \angle 90^\circ \text{ k}\Omega) = 3.03 \angle 115^\circ \text{ V}$$

$$\dot{V}_C = \dot{I} \cdot \dot{X}_C = (121 \angle 25^\circ \text{ } \mu\text{A})(60 \angle -90^\circ \text{ k}\Omega) = 7.26 \angle -65^\circ \text{ V}$$

# ▪ Circuitos RLC

## — Exercício

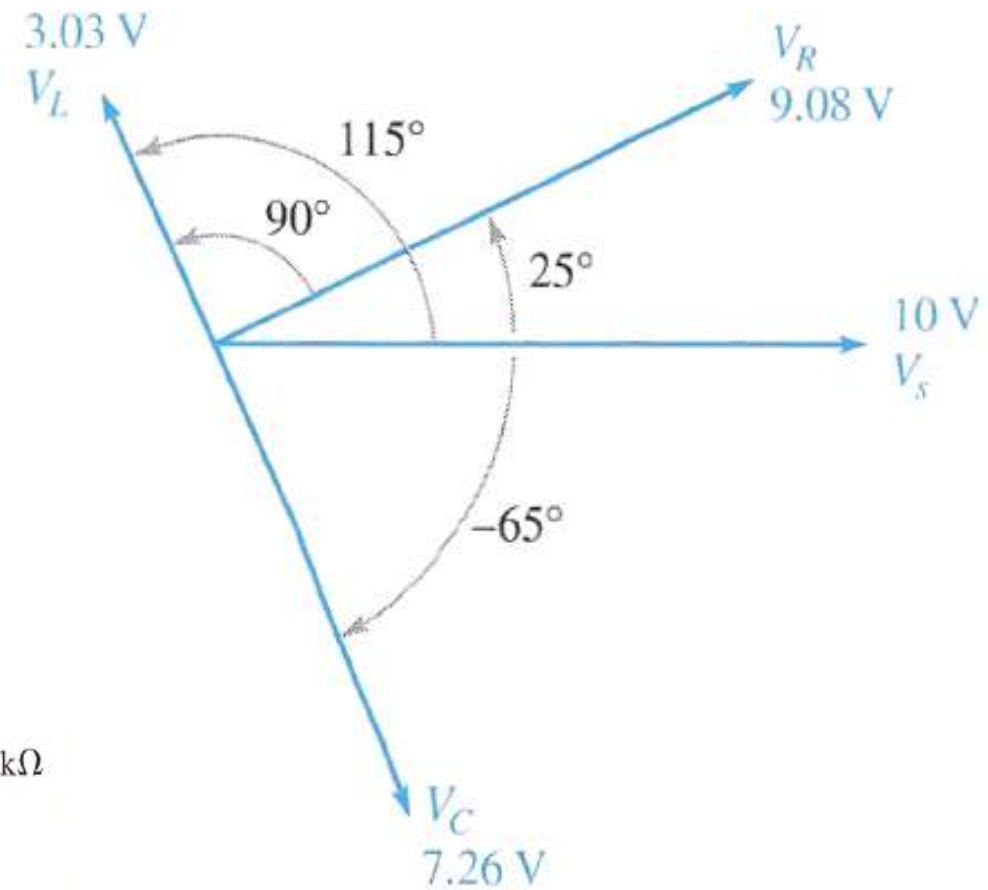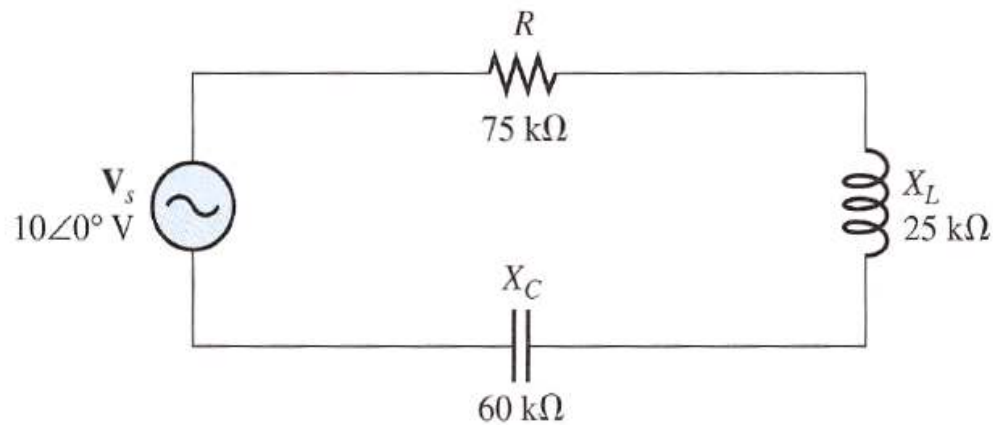

## ▪ Circuitos RLC

### — Frequência

Para  $f = 1$  kHz

$$X_L = 2\pi \cdot f \cdot L = 2\pi(1 \text{ kHz})(100 \text{ mH}) = 628 \Omega$$

$$X_C = \frac{1}{2\pi \cdot f \cdot C} = \frac{1}{2\pi(1 \text{ kHz})(0.022 \mu\text{F})} = 7,23 \text{ k}\Omega$$


$$7.38 \angle -63.4^\circ \text{ k}\Omega$$

Para  $f = 2$  kHz

$$X_L = 2\pi \cdot f \cdot L = 2\pi(2 \text{ kHz})(100 \text{ mH}) = 1.26 \text{ k}\Omega$$

$$X_C = \frac{1}{2\pi \cdot f \cdot C} = \frac{1}{2\pi(2 \text{ kHz})(0.022 \mu\text{F})} = 3,62 \text{ k}\Omega$$
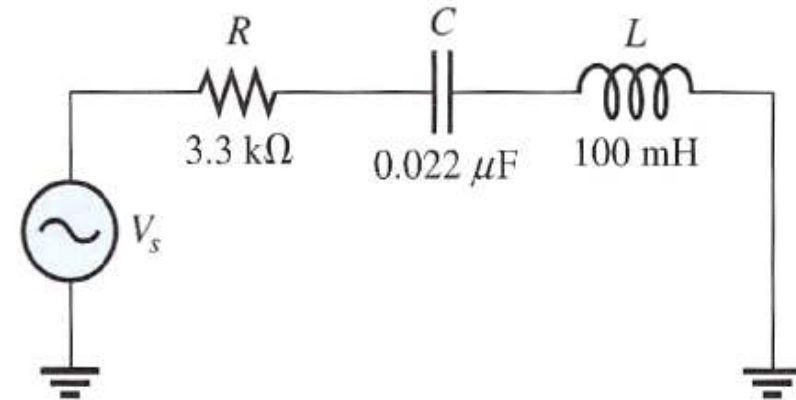
$$4.06 \angle -35.6^\circ \text{ k}\Omega$$




The negative sign for the angle is used to indicate that the circuit is capacitive.



## ▪ Circuitos RLC

### — Frequência

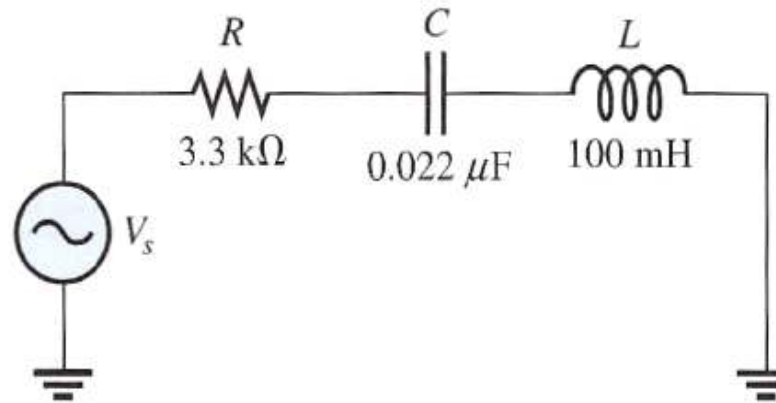

Para  $f = 3.5$  kHz

$$X_L = 2\pi \cdot f \cdot L = 2\pi(3.5 \text{ kHz})(100 \text{ mH}) = 2.07 \text{ k}\Omega$$

$$X_C = \frac{1}{2\pi \cdot f \cdot C} = \frac{1}{2\pi(3.5 \text{ kHz})(0.022 \mu\text{F})} = 2,20 \text{ k}\Omega$$

$$3.3 \angle 2.26^\circ \text{ k}\Omega$$

Para  $f = 5$  kHz


$$X_L = 2\pi \cdot f \cdot L = 2\pi(5 \text{ kHz})(100 \text{ mH}) = 1.45 \text{ k}\Omega$$

$$X_C = \frac{1}{2\pi \cdot f \cdot C} = \frac{1}{2\pi(5 \text{ kHz})(0.022 \mu\text{F})} = 3,14 \text{ k}\Omega$$

$$3.71 \angle 27.1^\circ \text{ k}\Omega$$

# ■ Circuitos RLC

## — Frequência

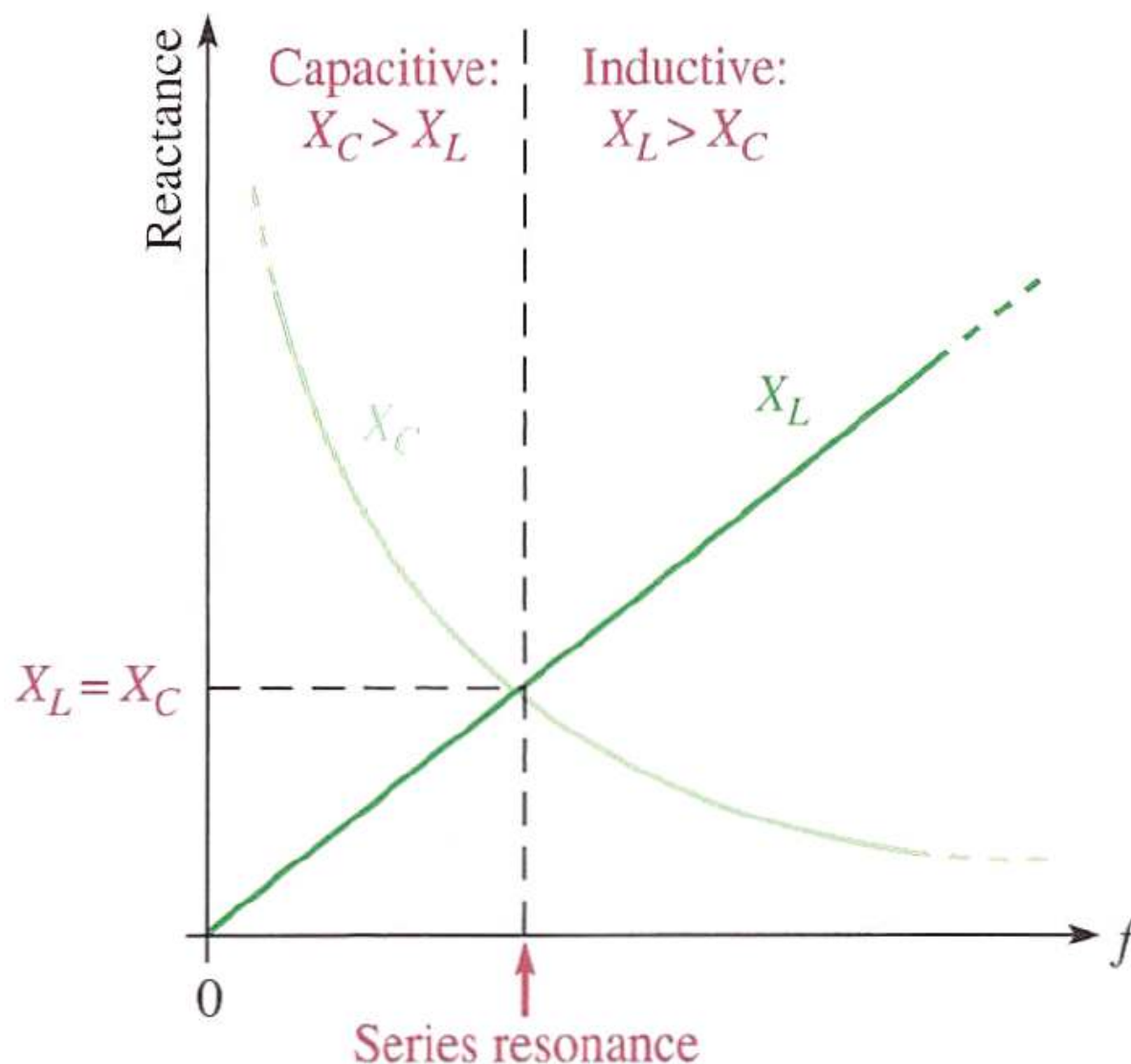

$$X_L = X_C$$


$$f_R = \frac{1}{2\pi \cdot \sqrt{LC}}$$

## ▪ Exercícios Propostos

### *Circuito RLC Série*

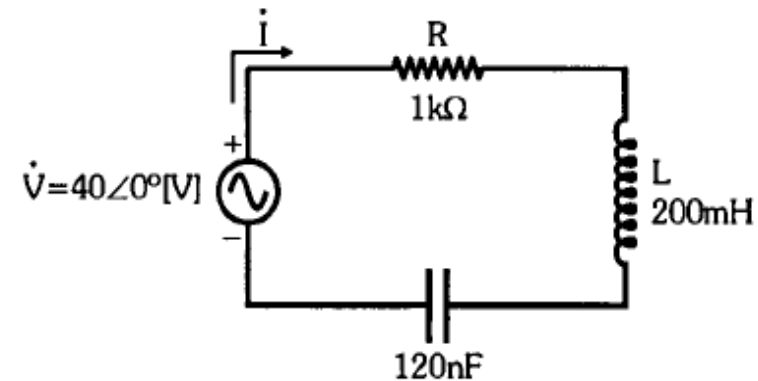18.1) Considere o circuito ao lado:

- Determine  $\dot{Z}$  quando o gerador estiver operando na frequência de  $800\text{Hz}$ ;
- Determine  $\dot{I}$ ,  $\dot{V}_R$ ,  $\dot{V}_L$  e  $\dot{V}_C$ ;
- Esboce o diagrama fasorial e responda se o circuito é indutivo, capacitivo ou resistivo.



18.2) Considere o mesmo circuito do exercício anterior.

- Determine  $\dot{Z}$  quando o gerador estiver operando na frequência de  $1200\text{Hz}$ ;
- Determine  $\dot{I}$ ,  $\dot{V}_R$ ,  $\dot{V}_L$  e  $\dot{V}_C$ ;
- Esboce o diagrama fasorial e responda se o circuito é indutivo, capacitivo ou resistivo.


18.3) Considerando os resultados de  $\dot{Z}$  nas frequências de  $800\text{Hz}$  e  $1200\text{Hz}$  (obtidos nos exercícios 18.1 e 18.2), estime o valor da frequência de ressonância  $f_0$  do circuito.

## ▪ Exercícios Propostos

- 18.4) Um circuito  $RLC$  série é formado por  $R = 220\Omega$ ,  $L = 3,3mH$  e  $C = 4,7nF$  e é alimentado por um gerador de tensão com  $\dot{V} = 60\angle 45^\circ [V]$ . Determine:
- a)  $\dot{Z}$  na frequência de  $30kHz$ ;
  - b)  $\dot{I}$ ,  $\dot{V}_R$ ,  $\dot{V}_L$  e  $\dot{V}_C$  na frequência de  $30kHz$ ;
  - c)  $\dot{Z}$  na frequência de  $50kHz$ ;
  - d)  $\dot{I}$ ,  $\dot{V}_R$ ,  $\dot{V}_L$  e  $\dot{V}_C$  na frequência de  $50kHz$ ;
  - e)  $\dot{Z}$  na frequência de  $40,4kHz$ ;
  - f)  $\dot{I}$ ,  $\dot{V}_R$ ,  $\dot{V}_L$  e  $\dot{V}_C$  na frequência de  $40,4kHz$ .
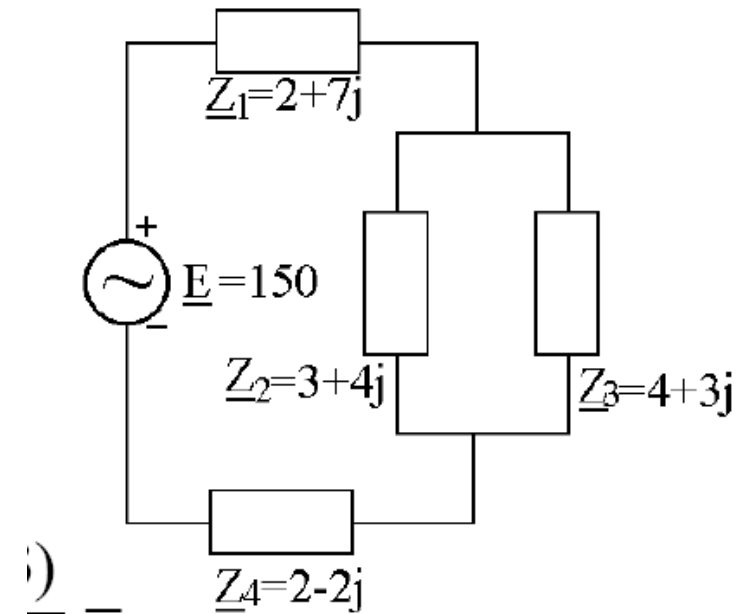
## ▪ Método da Impedância Equivalente

Utilizar o Método da Impedância Equivalente para determinar  $\underline{I}$  da fonte e  $\underline{V}$  em todos os elementos.  
Verifique a lei de Kirchhoff das malhas.



$$\underline{Z}_{eq} = \underline{Z}_1 + \underline{Z}_4 + (\underline{Z}_2 // \underline{Z}_3) = (2 + j7) + (2 - j2) + \frac{(3 + j4) \times (4 + j3)}{(3 + j4) + (4 + j3)} =$$

$$= 5,79 + j6,79 = 8,92 \angle 49,5^\circ \Omega$$

$$\underline{I} = \frac{\underline{E}}{\underline{Z}_{eq}} = \frac{150}{8,92 \angle 49,5^\circ} = 16,82 \angle -49,5^\circ \text{ A}$$

$$\underline{V}_1 = \underline{I} \underline{Z}_1 = 16,82 \angle -49,5^\circ \times (2 + j7) = 122,45 \angle 24,5^\circ \text{ V}$$


$$\underline{V}_{23} = \underline{I} \underline{Z}_{2//3} = 16,82 \angle -49,5^\circ \times 2,53 \angle 45^\circ = 42,55 \angle -4,5^\circ \text{ V}$$

$$\underline{V}_4 = \underline{I} \underline{Z}_4 = 16,82 \angle -49,5^\circ \times (2 - j2) = 47,60 \angle -94,5^\circ \text{ V}$$

## ▪ Método da Impedância Equivalente


Utilizar o Método da Impedância Equivalente para determinar  $\underline{I}$  da fonte e  $\underline{V}$  em todos os elementos.

Verifique a lei de Kirchhoff das malhas.

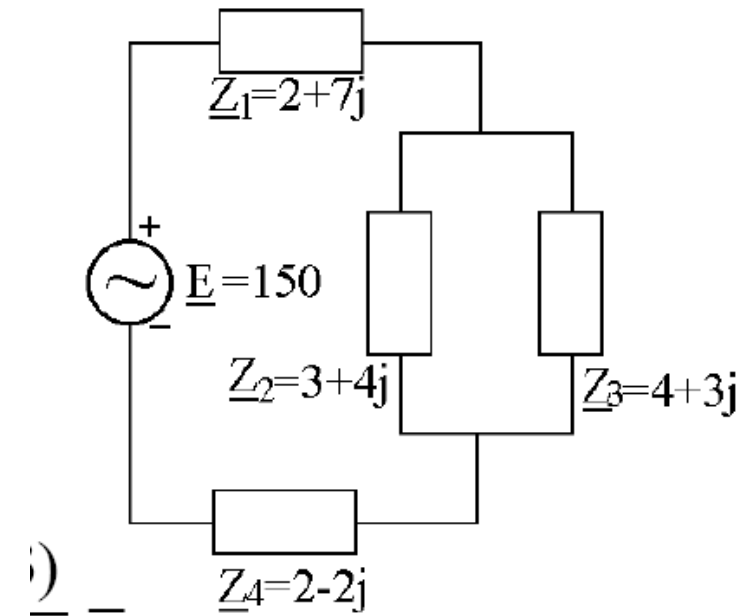


Verificação da lei de Kirchhoff das malhas:
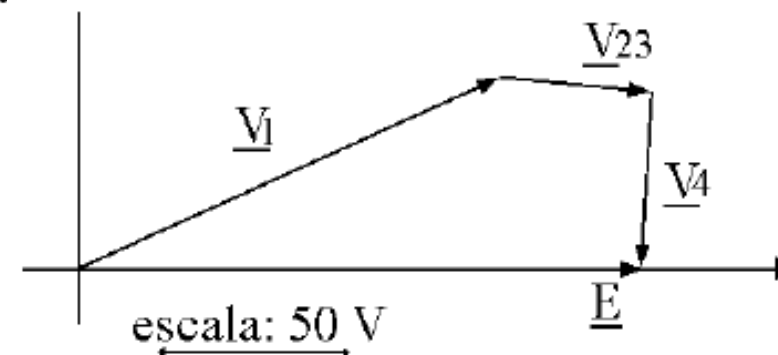
$$\begin{aligned}\underline{V}_1 + \underline{V}_{23} + \underline{V}_4 &= 122,45 \angle 24,5^\circ + 42,55 \angle -4,5^\circ + 47,60 \angle -94,5^\circ = \\ &= (111,39 + j 50,86) + (42,42 - j 3,35) + (-3,74 - j 47,45) = \\ &= 150,07 + j 0,06 \cong \underline{E} \text{ (erros de arredondament)}\end{aligned}$$


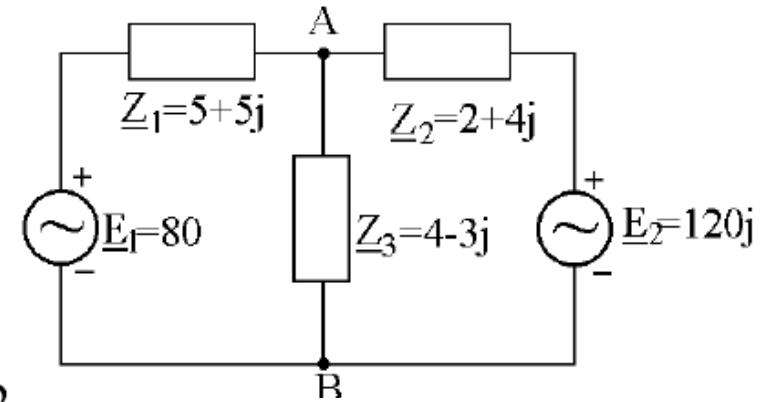
## ▪ Método Malhas Independentes

- Analisar o circuito.
- Determinar a  $I$  que passaria em  $\underline{Z}_4 = (1 + j 2) \Omega$ , se fosse ligada entre os pontos A e B.



a)  $\underline{E}_1 = 80 \angle 0^\circ \equiv 80$  e  $\underline{E}_2 = 120 \angle 90^\circ \equiv 120j$   $\mathbf{R}=3, \mathbf{N}=2, \mathbf{M}=2$


### Método das Malhas Independentes

$$\begin{cases} (9 + j 2) \underline{I}_{11} - (4 - j 3) \underline{I}_{22} = 80 \\ - (4 - j 3) \underline{I}_{11} + (6 + j) \underline{I}_{22} = -j 120 \end{cases}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 9 + j 2 & - (4 - j 3) \\ - (4 - j 3) & 6 + j \end{vmatrix} = 54 + j 9 + j 12 - 2 - (16 - j 12 - j 12 - 9) = 45 + j 45 = 63,64 \angle 45,0^\circ$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 80 & - (4 - j 3) \\ - j 120 & 6 + j \end{vmatrix} = 480 + j 80 - (j 480 + 360) = 120 - j 400 = 417,61 \angle -73,3^\circ$$
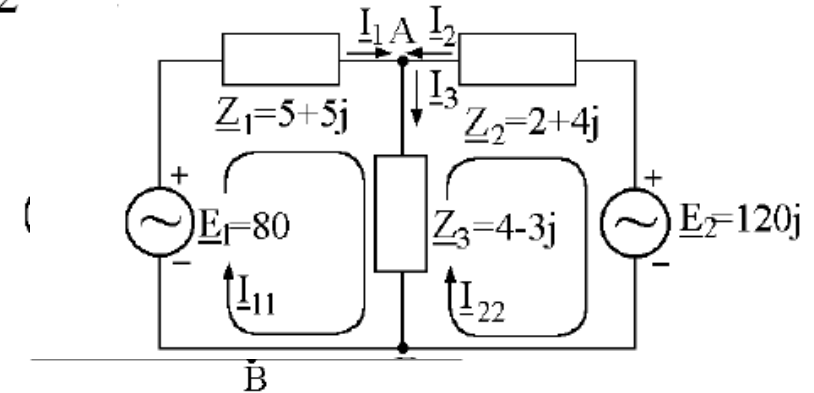
$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 9 + j 2 & 80 \\ - (4 - j 3) & - j 120 \end{vmatrix} = -j 1080 + 240 - (-320 + j 240) = 560 - j 1320 = 1433,88 \angle -67,0^\circ$$



## ▪ Método Malhas Independentes

$$\underline{I}_{11} = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{417,61 \angle -73,3^\circ}{63,64 \angle 45,0^\circ} = 6,56 \angle -118,3^\circ \text{ A}$$

$$\underline{I}_{22} = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{1433,88 \angle -67,0^\circ}{63,64 \angle 45,0^\circ} = 22,53 \angle -112,0^\circ \text{ A}$$

$$\underline{I}_1 = \underline{I}_{11} = 6,56 \angle -118,3^\circ \text{ A}$$

$$\underline{I}_2 = -\underline{I}_{22} = 22,53 \angle (-112,0^\circ + 180^\circ) = 22,53 \angle 68,0^\circ \text{ A}$$

$$\underline{I}_3 = \underline{I}_{11} - \underline{I}_{22} = 6,56 \angle -118,3^\circ - 22,53 \angle 68,0^\circ = 5,33 + j 15,11 = 16,02 \angle 70,6^\circ \text{ A}$$

Verificação a lei de Kirchhoff das malhas:

$$\begin{aligned} \underline{E}_1 &= \underline{Z}_1 \times \underline{I}_1 + \underline{Z}_3 \times \underline{I}_3 = \\ &= (5 + j 5) \times 6,56 \angle -118,3^\circ + (4 - j 3) \times 16,02 \angle 70,6^\circ = \\ &= 79,97 - j 0,02 \cong 80 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \underline{E}_2 &= \underline{Z}_2 \times \underline{I}_2 + \underline{Z}_3 \times \underline{I}_3 = \\ &= (2 + j 4) \times 22,53 \angle 68,0^\circ + (4 - j 3) \times 16,02 \angle 70,6^\circ = \\ &= 0,04 + j 119,98 \cong j 120 \text{ V} \end{aligned}$$

